 




Multiplexer a 2 vie (1 ingresso) di selezione a 1 bit

INPUT			OUTPUT
S	A	B	U
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



Architettura degli elaboratori

- 41 -


Blocchi funzionali combinatori

41



Multiplexer a 2 vie (1 ingresso) di selezione a 1 bit

INPUT			OUTPUT
S	A	B	U
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

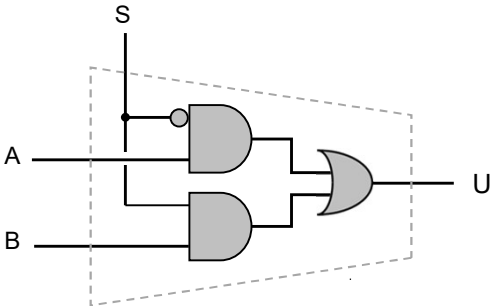


Architettura degli elaboratori


- 42 -

Blocchi funzionali combinatori

42

 


45

 

46



Multiplexer a 2 ingressi di selezione

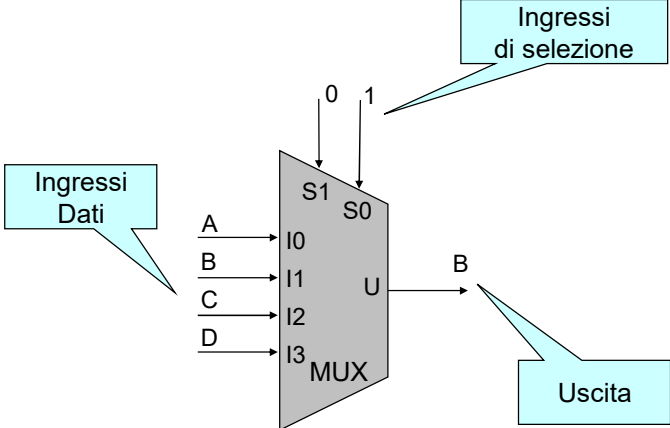

Architettura degli elaboratori

- 47 -

Blocchi funzionali combinatori

47



Multiplexer a 2 ingressi di selezione

 


Tabella delle verità


S1	S0	I0	I1	I2	I3	U
0	0	A	X	X	X	A
0	1	X	B	X	X	B
1	0	X	X	C	X	C
1	1	X	X	X	D	D

Architettura degli elaboratori


- 48 -

Blocchi funzionali combinatori

48

 


49

 

50



 Il Multiplexer a k ingressi di selezione (e ingressi dati a n bit)



sono fino a $M = 2^k$

Architettura degli elaboratori

- 51 -


Blocchi funzionali combinatori

51



Confrontatore di uguaglianza (Equality Comparer)

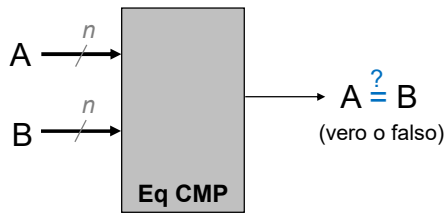- Il blocco funzionale «confrontatore» ha:
 - In ingresso: due gruppi A e B di da $n \geq 1$ bit ciascuno
 - In uscita: un bit, che vale 1 se A e B sono identici in binario
- Come implementarlo?



Architettura degli elaboratori

- 52 -

Blocchi funzionali combinatori

52




Ripasso: uno dei significati intuitivi dell'operatore booleano NXOR

NXOR
(«fa il contrario di XOR»)

A	B	X
0	0	1 <i>vero</i>
0	1	0 <i>falso</i>
1	0	0 <i>falso</i>
1	1	1 <i>vero</i>

uguali → (0,0) and (1,1)

 

Architettura degli elaboratori

- 53 -


Porte logiche

53



Confrontatore di uguaglianza (Equality Comparer)

 - Evidentemente, due numeri sono uguali se corrispondono bit a bit
- Cioè, se hanno un match fra i loro 1mi bit, E ANCHE fra loro due 2ndi bit, E ANCHE i loro 3zi bit, etc...
- A circuito, per n bits:



Architettura degli elaboratori

- 54 -


Blocchi funzionali combinatori

54




Porta AND a 8 input (1/2)


Ad alto livello:

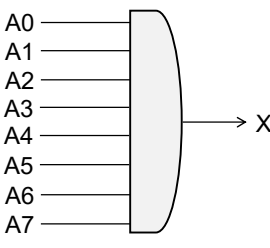

oppure:

 

Implementazione 1:
(sequenziale)

 

$(((((A0 \cdot A1) \cdot A2) \cdot A3) \cdot A4) \cdot A5) \cdot A6) \cdot A7$

Architettura degli elaboratori

- 55 -


Blocchi funzionali combinatori

55




Porta AND a 8 input (1/2)


Ad alto livello:

 

oppure:

 

Implementazione 2:
(parallela)

 

$((A0 \cdot A1) \cdot (A2 \cdot A3)) \cdot ((A4 \cdot A5) \cdot (A6 \cdot A7))$

Architettura degli elaboratori

- 56 -

Blocchi funzionali combinatori

56



Parallelismo = Ottimizzazione (dei tempi) E' un concetto generale in HW! Esempio:

- Le porte AND a molti ingressi possono essere considerati mini-blocchi funzionali, implementabili con porte AND a 2 ingressi
 - La stessa cosa vale per le porte OR, XOR, NOR, NAND, etc, cioè tutte le porte degli operatori associativi
- Confronta le due implementazioni proposte di un AND a 8 input
 - Risultato computato : identico.
I due circuiti sono "funzionalmente equivalenti", cioè calcolano la stessa funzione booleana («1 sse input tutti 1»)
 - Le espressioni booleane sono diverse, ma equivalenti
 - Numero di porte binarie usato : identico (questo si riflette nel costo monetario di realizzazione, nel consumo, nel riscaldamento):
 - Ma la 2a implementaz. sfrutta la capacità dell'HW di elaborare **in parallelo**: es, le prime 4 porte lavorano *contemporaneamente*
 - L'implementazione in parallelo è molto più efficiente in velocità; ha un tempo di commutazione men che dimezzato

Architettura degli elaboratori

- 57 -

Blocchi funzionali combinatori

57



Confrontatore [completo] (Comparer, o CMP)

- Il blocco funzionale confrontatore ha:
 - due gruppi A e B di ingressi da $n \geq 1$ bit ciascuno
 - tre uscite di un bit:
 - $A < B$
 - $A = B$
 - $A > B$
- Il blocco confronta i due numeri binari A e B da n bit presenti sui due gruppi di ingressi, e
 - attiva (mette a 1, in inglese, «to set») l'uscita corrispondente all'esito del confronto
 - azzerà (mette a 0, to «reset»,) le altre due uscite, che corrispondono a condizioni false
- Nota: un confrontatore per numeri in complemento a 2 è diverso da uno in numeri senza segno
 - (vediamo quest'ultimo)

Architettura degli elaboratori

- 58 -

Blocchi funzionali combinatori

58



Esempio: blocco funzionale

Confrontatore per numeri a 8 bit

Diagram of an 8-bit comparator block labeled **CMP**. It has two 8-bit inputs, A and B, each marked with a slash and the number 8. It has three outputs: A > B, A = B, and A < B, each followed by a question mark.

Esempi:

- Se A = 0000 0001 e B = 0010 0000
 - A > B = 0
 - A = B = 0
 - A < B = 1
- Se A = 1010 0011 e B = 1010 0000
 - A > B = 1
 - A = B = 0
 - A < B = 0
- Se A = 1010 0011 e B = 1010 0011
 - A > B = 0
 - A = B = 1
 - A < B = 0

Architettura degli elaboratori

- 59 -

Blocchi funzionali combinatori

59



Implementazione di un confrontatore

per numeri ad un solo bit

Diagram showing the implementation of a 1-bit comparator block labeled **CMP**. It has two inputs, A and B, and three outputs: A > B, A = B, and A < B.

Logic implementation using gates:

- A > B is implemented as $A \cdot \overline{B}$ using an AND gate.
- A = B is implemented as $\overline{A \oplus B}$ using an XOR gate followed by a NOT gate.
- A < B is implemented as $\overline{A} \cdot B$ using an AND gate.

(esercizio: verificate la correttezza)

Architettura degli elaboratori

- 61 -

Blocchi funzionali combinatori

61



Estensione di un numero: cioè aggiunta di cifre a sinistra

- A volte, vogliamo passare da una rappresentazione di un numero a n bit ad una rappresentazione dello stesso a m bit, con $m > n$
- Come si sa, *aggiungere zeri a sinistra* non modifica un numero:
 $11011_2 = 27$
 $00011011_2 = \text{ancora } 27$
 - Questa operazione si chiama **estensione con zero**
- Ma attenzione: per estendere un numero in **CP2** occorre aggiungere a sinistra: bit **0** se il MSB è **0**, ma bit **1** se il MSB è **1**. Esempi:
 $01101_2 = +13$
 $00001101_2 = \text{ancora } +13$
 $11001_2 = -7$
 $11111001_2 = \text{ancora } -7$
 - Questa operazione si chiama **estensione in segno**
- Vediamo circuiti per implementare queste due operazioni

Most Significant Bit, il bit più a sinistra

←verificare!

Architettura degli elaboratori - 72 - Blocchi funzionali combinatori


72




Blocchi funzionali per estensione

$m > n$


Estensione con zero

 

Estensione in segno

 

Estensione a scelta

 


SCELTA
se 0: con zero
se 1: in segno

- 73 -

73



 Estensore con zero da 8 a 16 bit (banale, nono si usano porte)




- 74 -

74




Blocchi funzionali per estensione (qui, da 16 a 32 bit): implementazione


Estensione con zero

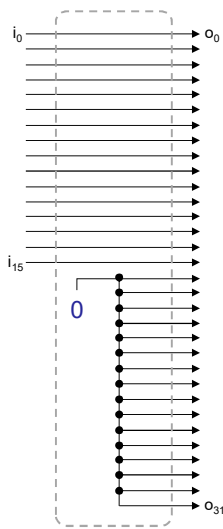

Estensione in segno

 

Estensione a scelta

 


- 75 -

75



 Esempio di uso dell'estensore: sommare valori interi di tipo diverso

- Come sommare (senza segno) un numero A a 16 bit ad un numero B a 8 bit?
- Risposta: posso usare un addizionale a 16 bit, se...



Architettura degli elaboratori

- 76 -


Blocchi funzionali combinatori

76



Trancare un numero

 - L'inverso di estendere un numero è troncarlo, cioè considerare solo le sue cifre meno significative.
 - ▶ scartando quelle più significative, e assumendo che siano zero
- Non abbiamo bisogno di un blocco funzionale per rappresentare questo procedimento. Basta scrivere (ad esempio):



Architettura degli elaboratori

- 77 -

Blocchi funzionali combinatori

77



Ripasso: lo shift a sinistra (moltiplicazione per 2, 4, 8 ...)

analogo in base 10:
1320 = **132** x 10
13200 = **132** x 100

- *Left-shift* (di n): spostare le cifre binarie n posti verso sinistra
 - ▶ n le cifre più a sinistra scompaiono, e da destra compaiono n **zeri**
- Ricorda:
 - uno *shift* a sinistra in base 2 di 1 = raddoppio del numero
 - uno *shift* a sinistra in base 2 di n cifre = moltiplicazione per 2^n
- Notazione algebrica: $A \ll B$ («applica ad A lo shift a sin di B bits»)
- Esempi:

$00011011_2 = 27$
 $00011011_2 \ll 1 = 00110110_2 = 54 \quad (= 27 \times 2)$
 $00011011_2 \ll 2 = 01101100_2 = 108 \quad (= 27 \times 4)$
 $00011011_2 \ll 3 = 11011000_2 = 216 \quad (= 27 \times 8)$
- Lo stesso vale anche in CP2! Esempi:

$11111011_2 = -5$
 $11111011_2 \ll 1 = 11110110_2 = -10$
 $11111011_2 \ll 2 = 11101100_2 = -20$

←verificare!

Architettura degli elaboratori - 78 - Blocchi funzionali combinatori

78



Left Shift (con secondo parametro costante)

- Blocchi funzionale per shift: (usano.... zero porte!)
- Esempi per 4 bit:

$X \xrightarrow{4} \ll 1 \xrightarrow{4} Z = 2X$

$X \xrightarrow{4} \ll 2 \xrightarrow{4} Z = 4X$

X0

X1

X2

X3

0

Z0

Z1

Z2

Z3

X0

X1

X2

X3

0

Z0

Z1

Z2

Z3

Architettura degli elaboratori - 79 - Blocchi funzionali combinatori

79



Left-Shift domande e esercizi

- **Tempo di commutazione?**
 - ▶ quali sono i tempi dei blocchi funzionali visti (" $\ll 1$ ", " $\ll 2$ ") ?
- **Overflow?**

essendo una moltiplicazione per 2^n , il left-shift può generare overflow!

 - ▶ come accorgersi se " $\ll 1$ " fa overflow, per **naturali** (no segno) ?
 - ▶ come accorgersi se " $\ll 2$ " fa overflow, per **naturali** (no segno) ?
 - ▶ come accorgersi se " $\ll 1$ " fa overflow, per **CP2** ?
 - ▶ come accorgersi se " $\ll 2$ " fa overflow, per **CP2** ?
 - ▶ realizza un blocco funzionale che prevede un bit ulteriore di uscita "overflow", che vale 1 sse l'operazione ha generato un overflow.
- **Left shift a 2 parametri?**
 - ▶ per ora, abbiamo visto un blocco funzionale (pur senza porte) che shifta con secondo parametro costante.
 - ▶ Realizziamone uno con secondo paramero variabile, cioè che prende in input A (n bit), e B (2 bit), e dà in output $A \ll B$

Architettura degli elaboratori


- 80 -

Blocchi funzionali combinatori


80



 Left Shift con secondo parametro variabile



Una realizzazione con K=2

 

Architettura degli elaboratori

- 81 -

Blocchi funzionali combinatori

81



Un esempio di progetto con blocchi funzionali

- Si chiede di progettare un circuito digitale combinatorio, che abbia:
 - ▶ in ingresso due numeri binari interi (in CP2) A e B da n bit ciascuno
 - ▶ in ingresso un **segnale di comando** C da un bit
 - ▶ in uscita un numero binario intero Z (in CP2) da n bit tale che
 - $Z = A + B$, quando $C = 0$
 - $Z = A - B$, quando $C = 1$
- Si trascurano gli overflow
- In pratica:
 - ▶ C codifica il comando (ed A e B i suoi operatori), scelto in minuscolo insieme di istruzioni composto solo da { somma , sottrazione }
 - ▶ il dispositivo esegue l'istruzione richiesta, codificata da C
 - ▶ è il nostro primo passo verso un Instruction Set eseguibile da un elaboratore:-)

Architettura degli elaboratori


- 86 -

Blocchi funzionali combinatori

86



Soluzione 0

 

- Ma come realizzare la sottrazione ("SUB" - subtract)?

Architettura degli elaboratori

- 87 -


Blocchi funzionali combinatori

87



Soluzione 1

 - Idea: usare un sommatore anche per la sottrazione... $A - B = A + (-B)$




Architettura degli elaboratori - 88 - Blocchi funzionali combinatori

88



Soluzione 2

 - Meno costosa della precedente: abbiamo risparmiato un sommatore!




Architettura degli elaboratori - 89 - Blocchi funzionali combinatori

89



Inversione del segno (in complemento a due)

 - Sottoproblema: circuito che cambia segno di un numero (espresso in complemento a due)
 - Ricorda: cambiare segno = flip di ogni bit, e aggiunta di 1



Architettura degli elaboratori

- 90 -


Blocchi funzionali combinatori

90



Flip del segno (complemento a due)

 - Variante: si può usare il riporto in ingresso, Carry_in (Cin)




Architettura degli elaboratori


- 91 -

Blocchi funzionali combinatori

91

 


92

 

93



 Ancora un'interpretazione possibile dello XOR:
inversione condizionale: «inverti A se B» (e viceversa)





$$A \oplus 0 = A$$
$$A \oplus 1 = \bar{A}$$

XOR
(«or esclusivo»)

B	A	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 $A \rightarrow A$
 $A \rightarrow \bar{A}$



 



Architettura degli elaboratori - 94 - Blocchi funzionali combinatori

94



 Quindi questi due circuiti sono equivalenti



 


Architettura degli elaboratori - 95 - Blocchi funzionali combinatori

95



Blocco funzionale per mettere ogni bit di un dato segnale A in XOR con un bit C

 Realizzazione (banale!):
(qui, per N = 4)



è un blocco funzionale per invertire tutto A, quando il bit C vale 1, e lasciare tutto A inalterato, quando C vale 0

Architettura degli elaboratori


- 96 -

Blocchi funzionali combinatori

96



Soluzione 4 (ottimizzazione di 3)

 

Architettura degli elaboratori

- 97 -


Blocchi funzionali combinatori

97




Recap: sottrazione attraverso la somma (grazie al complemento a due)

0 → cin

 

→ overflow?

1 → cin

 

→ ignore

overflow?
 per saperlo,
 guardiamo il segno del
 risultato e degli operandi

Architettura degli elaboratori
- 98 -
Blocchi funzionali combinatori

98



Esercizi di verifica

- Cosa significa lo shift a **destra**, e come implementeresti il suo blocco funzionale? Può questa operazione generare overflow?
- Implementa un blocco funzionale MAX che prende in input due numeri, A e B, di n bits (rappresentanti interi senza segno) e restituisce il maggiore dei due
 - ▶ Puoi usare tutti i blocchi funzionali visti, compreso comparatori (generici) e selezionatori, etc
 - ▶ Suggerimento: $\max(A,B) = \text{se } A > B, \text{ allora } A, \text{ altrimenti } B$
- Implementa un blocco funzionale ABS che, dati un numero A di 16 bit in complemento a due, restituisce il suo valore assoluto
 - ▶ Suggerimento: $\text{abs}(A) = \text{se } A \text{ è negativo, allora } -A, \text{ altrimenti } A$
- Implementa un blocco funzionale “comparatore di uguaglianza” per numeri a 16 bit, usando dei blocchi funzionali “comparatore di uguaglianza” per numeri a 8 bit.
- Più difficile e creativo: come sopra, ma per comparatori *completi*

Architettura degli elaboratori
- 99 -
Blocchi funzionali combinatori

99



Circuiti per operazioni in virgola mobile (cenni)

- Sono circuiti combinatori più complessi. Tipicamente:
 - ▶ sottocircuiti separati per calcolo di: segno, esponente, mantissa
 - ▶ inoltre (per molte op): circuito finale per rinormalizzazione del risultato
 - ▶ casi speciali per gestire configurazioni speciali (attraverso dei MUX)
- Cenni sulle operazioni più comuni:
 - ▶ **Comparazione**: possiamo ri-usare il comparatore dei CP2 (come mai?) (più gestione configurazioni speciali)
 - ▶ **Somma**: exp: il maggiore dei due exp.
mantissa e segno: somma (con segno) delle 2 mantisse shiftate.
Rinormalizzazione necessaria alla fine.
 - ▶ **Prodotto**: exp: somma dei due exp.
mantissa: prodotto delle due mantisse.
segno: XOR dei due segni (come mai?)
 - ▶ **Inverso (1/x)**: Exp: opposto. Sgno: mantenuto. Mantissa: inverso
 - ▶ **Divisone** : ottenibile combinando inversione e prodotto