




Lezione 8:
Blocchi funzionali sequenziali
latch, Flip-Flop, e sincronizzazione

Marco Tarini

1



Memoria:
la traccia lasciata dal passato

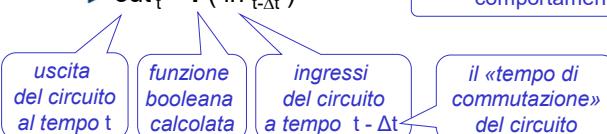- Una rete combinatoria è sempre **priva di memoria**: cioè, la sua uscita dipende **solo** dai valori applicati ai suoi ingressi *in quel momento*
► $out_t = F(in_t)$ comportamento **ideale**
 - anzi, per la precisione, **poco prima**
► $out_t = F(in_{t-\Delta t})$ comportamento **reale**, con ritardo

- Il circuito «non si ricorda» di cosa sia successo prima di allora
 - Invece, per eseguire certe elaborazioni, anche molto semplici, occorrerebbe conservare memoria di eventi passati
► Ad es., «l'uscita valga 1 se l'ingresso è stato 1 per un certo tempo»

2



Può un circuito «memorizzare» qualcosa?


- Vorremmo insomma un circuito che «si ricordi» cosa gli è successo prima
 - ▶ la sua uscita deve dipendere anche dalla *storia* dei suoi ingressi
 - ▶ e non solo da quelli attuali!
- I circuiti **sequenziali** possono avere questo comportamento
 - ▶ vediamo come
- Il primo che analizziamo è chiamato *bistabile SR*, o *SR-latch*
 - ▶ si tratta di un **blocco funzionale** di tipo **sequenziale**

def: quelli che hanno anche collegamenti **retroazionati**
(a differenza dei circuiti **combinatori**)

Li chiamano **sequenziali** proprio perché il loro output può dipendere anche dalla **sequenza** degli input.




Ripasso preliminare: la porta NOR

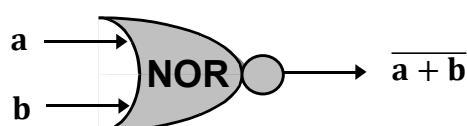

a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Il «Bistabile-SR» («SR-latch»)

 

Scopriremo fra un attimo perché usare proprio queste lettere


Come si comporta questo circuito?
Proviamo ad adottare la tecnica della simulazione...

Architettura degli elaboratori - 6 - Il clock e i bistabili

6



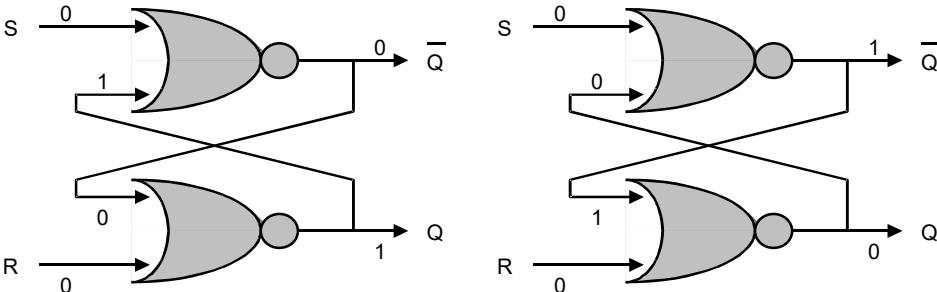Come si comporta il bistabile SR: con input mantenuto a $S = 0, R = 0$



configurazione stabile A configurazione stabile B

In entrambe le configraz, ogni porta sta producendo l'output corretto (dato il suo input). Per questo sono dette **stabili** (e si manterranno *indefinitivamente*).

Architettura degli elaboratori - 7 - Il clock e i bistabili

7




Stati di memorizzazione del bistabile

- Quando i due input (S e R) sono a 0, il *Latch* ammette quindi **due** stati stabili (per questo è detto «**bistabile**»)
 - ▶ in un dato momento, si troverà in uno dei due stati
- Possiamo dire che lo stato attuale «memorizza» un bit
 - ▶ quando $Q = 1$ (e $\bar{Q} = 0$), il bistabile **«sta memorizzando 1»**
 - ▶ quando $Q = 0$ (e $\bar{Q} = 1$), il bistabile **«sta memorizzando 0»**
- Nota:
a parità di ingressi (cioè $S = R = 0$) l'uscita Q ammette due possibili valori.
 - ▶ E' un comportamento ben diverso da qualsiasi rete combinatoria!
 - ▶ Non è possibile descrivere il comportamento di un circuito così con una tabella di verità :
cosa dovremmo mettere a riga $S,R = 0\ 0$?
Forse «*dipende...*»

S,R	Q
0,0	???




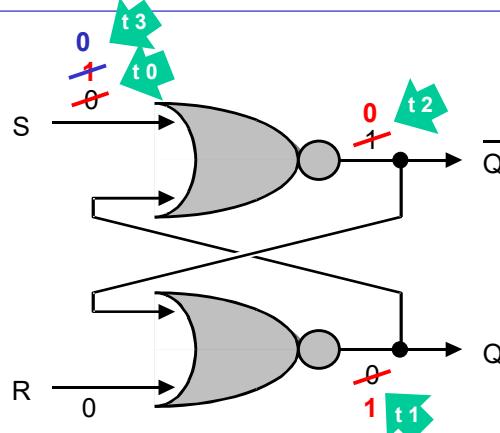Se in input passo $R = 0$, $S = 1$: Transizione da stato 0 a stato 1





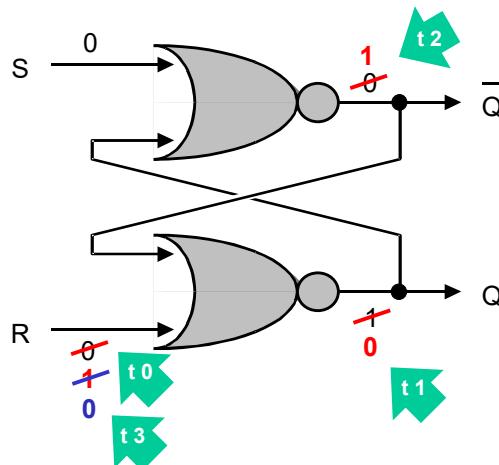Se in input passo $R = 1, S = 0$
transizione da stato 1 a uno a stato 0



In totale:
Come si comporta il latch SR (bistabile SR)

- Se non mando segnali, cioè «a riposo» ($S = 0, R = 0$)
 - ▶ il latch può stare memorizzando o 1 ($Q = 1, /Q = 0$) } e rimane com'era
 - ▶ oppure 0 ($Q = 0, /Q = 1$)
- Se mando un segnale sul canale S (Set) ($S = 1, R = 0$)
 - ▶ il latch passa a memorizzare lo stato 1 ($Q = 1, /Q = 0$)
 - ▶ indipendentemente dallo stato precedente!
 - ▶ quando poi il segnale su S cessa (si torna a $S = 0, R = 0$) il latch continua a memorizzare lo stato 1
- Se mando un segnale sul canale R (Reset) ($S = 0, R = 1$)
 - ▶ il latch passa a memorizzare lo stato 0 ($Q = 0, /Q = 1$)
 - ▶ indipendentemente dallo stato precedente!
 - ▶ quando il segnale su R cessa, (si torna a $S = 0, R = 0$) il latch continua a memorizzare lo stato 0
- Se mando un segnale su entrambi i canali ($S = 1, R = 1$)
 - ▶ ...il latch produce $Q=0, /Q=0$.




Digressione: Cosa succede in un bistabile SR se $S = R = 1$

- Fino a che $S = R = 1$, entrambe le uscite valgono 0
 - ▶ $Q = 1, \bar{Q} = 0$
 - ▶ (nota: nessuna semantica è associata a questo stato)
- Ma se tento di tornare a riposo ($S = R = 0$), l'evoluzione successiva è imprevedibile:
 - ▶ se R va a 0 prima (anche poco) di S , rimango nello stato $Q = 1, \bar{Q} = 0$
 - ▶ se S torna a 0 prima (anche poco) di R , rimango nello stato $Q = 0, \bar{Q} = 1$
 - ▶ è sostanzialmente impossibile far commutare S e R simultaneamente
- $S = 1$ e $R = 1$ non è considerata un input utile, o **VALIDO**



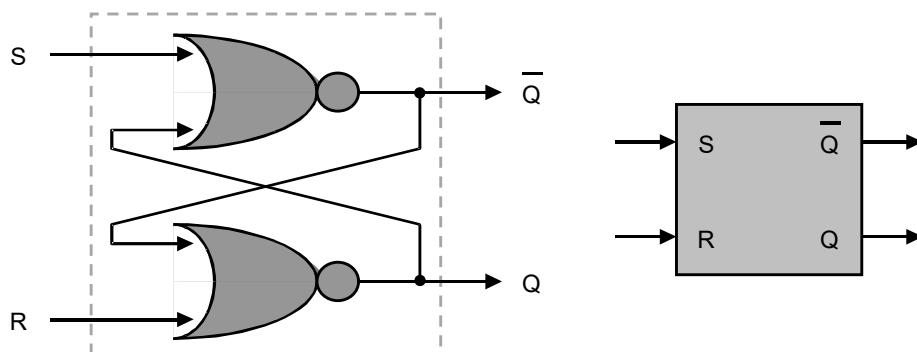Rappresentazione a livello più alto (come blocco funzionale sequenziale)



 Come descrivere formalmente il comportamento di un circuito sequenziale?

- Come **tabella di verità**?

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	come era prima	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Quale delle due?
Dipende dallo **stato attuale**, che dipende dagli **input precedenti**

due configurazioni stabili!

una sola configurazione stabile

input considerato invalido

Architettura degli elaboratori - 14 - Il clock e i bistabili

14

 Come descrivere formalmente il comportamento di un circuito sequenziale?

- Come avevamo visto, la **tabella di verità** è un buon modo per descrive in modo completo il comportamento di qualsiasi circuito *combinatorio*
 - ▶ Perché questo comportamento non dipende dalla sequenza degli input
- Tuttavia, la **tabella di verità** *non* è un buon modo per descrive in modo completo il comportamento di un circuito *sequenziale*
 - ▶ che potrebbe anche non presentare *alcuna* configurazione stabile
- Per descrivere il comportamento di un circuito sequenziale in risposta a una sequenza di input possiamo usare un **diagramma temporale**

Architettura degli elaboratori - 15 - Il clock e i bistabili

15




Il diagramma temporale di un segnale

Il valore logico (0 o 1) in ciascun cavo (di input, di output, o intermedio) è una **funzione del tempo** $X = F(t)$


Posso disegnare questa funzione con un plot:

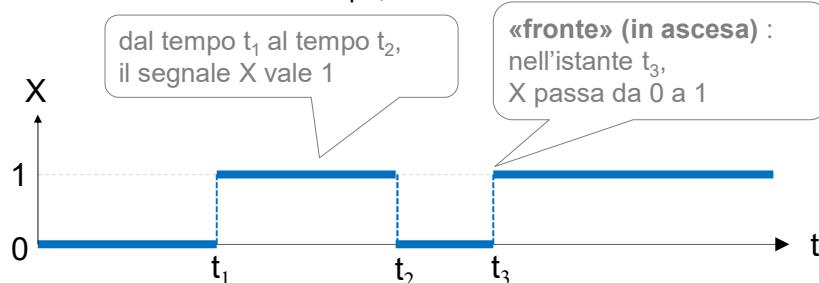
- in ascissa: il tempo t
 - ▶ composto da vari intervalli
- in ordinata: il valore *logico* del segnale
 - ▶ su ciascun intervallo di tempo, varrà costante 0 o costante 1




Il diagramma temporale di un circuito

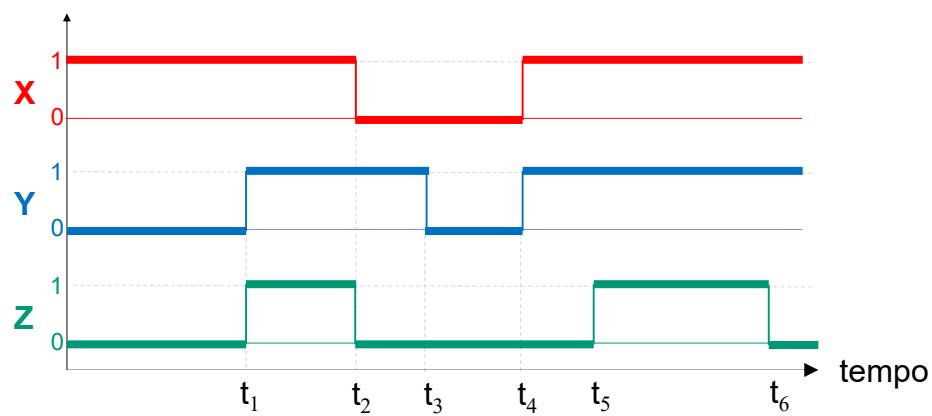Il diagramma temporale del circuito
è costituito da un asse tempo e alcuni plot del valore dei segnali
(uno per ciascun segnale di input, output, e, se necessario, interno)



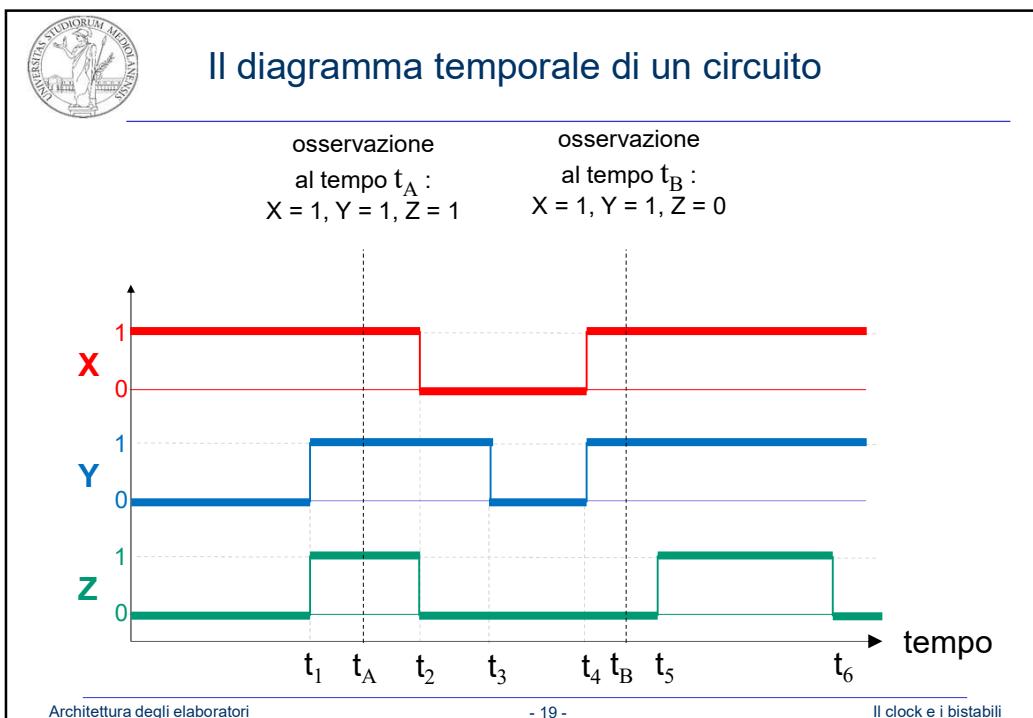


19

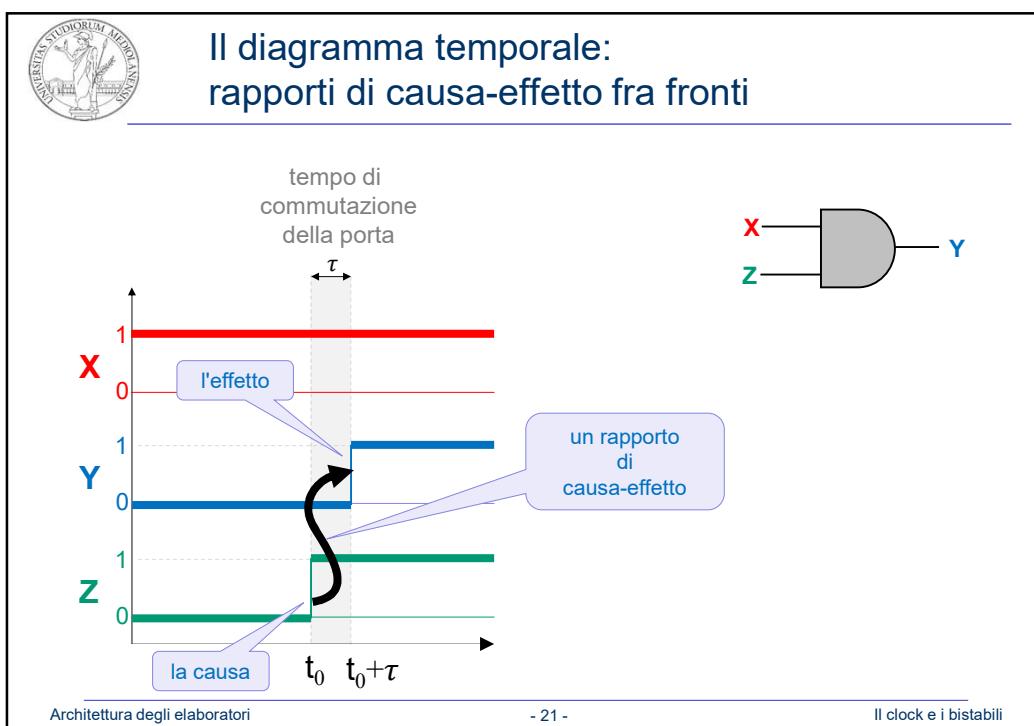


21



 Esempio: «un latch SR viene *resettato* attraverso una temporanea attivazione di R»



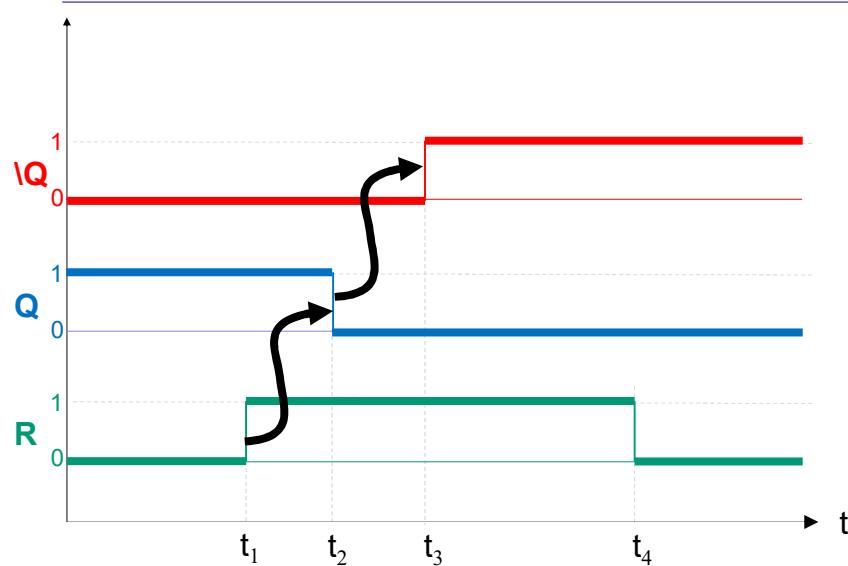Esempio: «un latch SR viene *resettato* attraverso una temporanea attivazione di R»






Usi tipici del latch SR

- Il bistabile SR è un blocco funzionale (sequenziale) molto usato
- Ne vedremo due usi tipici:
 - ▶ È utilissimo come l'interfaccia fra una periferica (esempio, una *keyboard*) e l'elaboratore centrale
 - ▶ Lo useremo come blocco funzionale per progettare di altri tipi di bistabili, più raffinati o specializzati




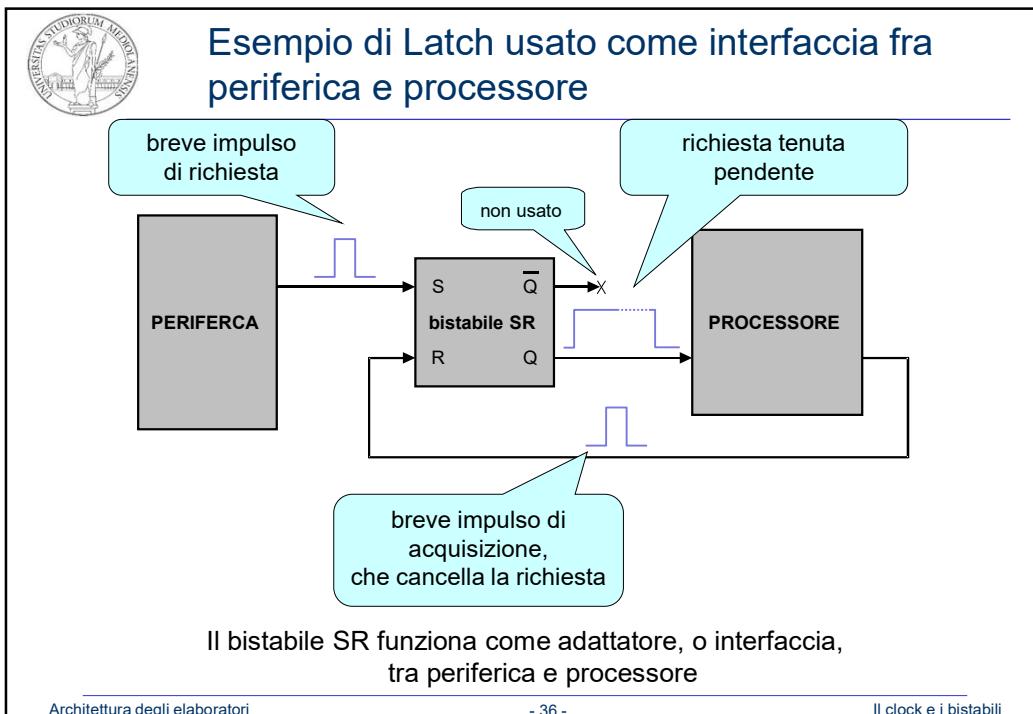Esempio di Latch usato come interfaccia fra periferica e processore

- Si supponga di avere una periferica (ad es. una tastiera) che deve mandare un segnale di richiesta (ad es. un «è stato premuto un tasto») a un processore, che deve reagire di conseguenza
 - ▶ La periferica notifica questo generando un breve impulso di «richiesta»
 - ▶ Il processore potrebbe essere occupato e non in grado di rispondere subito alla richiesta (cioè non in grado di onorarla subito)
 - ▶ Il Latch tiene traccia della «richiesta pendente» fino a quando il processore la potrà onorare
- Soluzione: interporre tra periferica e processore un SR-latch che
 - ▶ riceva l'impulso di richiesta proveniente dalla periferica, e lo memorizzi ($S = 1$ per un breve istante L_1)
 - ▶ mantenga attiva la richiesta pendente ($Q=1$ indefinitivamente L_{∞}) fintantoché il processore non sia disponibile a onorarla
 - ▶ cancelli la richiesta (Q torna a 0 indefinitivamente L_0), quando il processore segnali, con un impulso ($R = 1$ per un breve istante L_1), di averla preso in carico la richiesta, e di stare procedendo ad onorarla



36

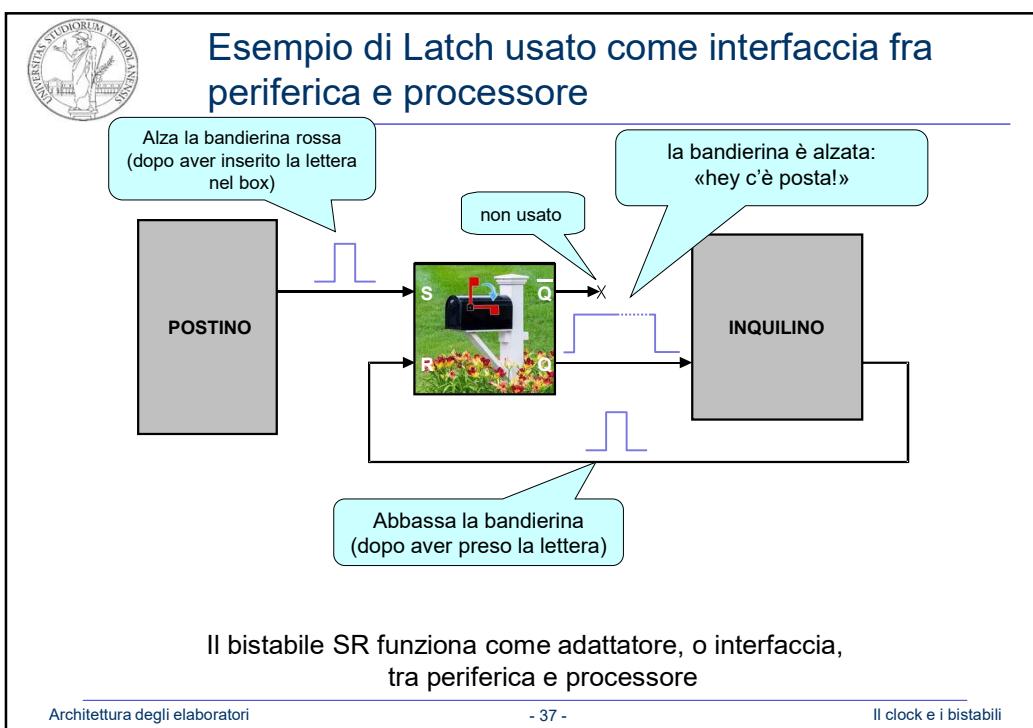

37






Bistabile D con guardia (``gated D-latch'', o anche solo ``D-latch'')


- Totale: il bistabile SR (*SR-latch*) memorizza un bit e ha due ingressi:
 - ▶ **S** «set», per portare lo stato a 1
 - ▶ **R** «reset», per portare lo stato a 0
- Quindi S e R hanno una funzione sia di *comando* che di *dato*:
 - ▶ indicano **che va memorizzato** un bit, e al contempo
 - ▶ indicano **quale bit** memorizzare
- Molto spesso è più utile un bistabile che separi le due cose.
- Il **bistabile D con guardia** (*gated D-latch*, o *D-latch*) ha due ingressi:
 - ▶ **D** «data» indica **quale** dato memorizzare (0 oppure 1)
 - ▶ **E** «enable» indica **se** memorizzarlo oppure no (è il *gate*, la guardia)
(se E vale 1, D viene memorizzato)
(se E vale 0, D viene ignorato)




Gated D-latch: implementazione

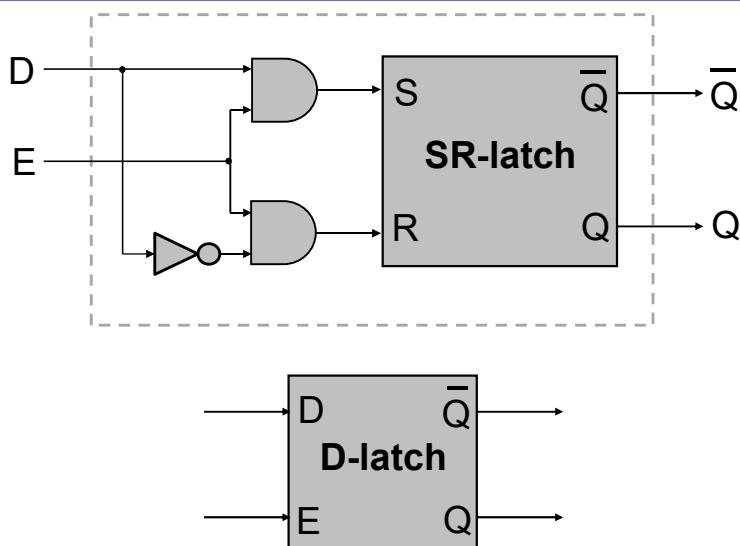

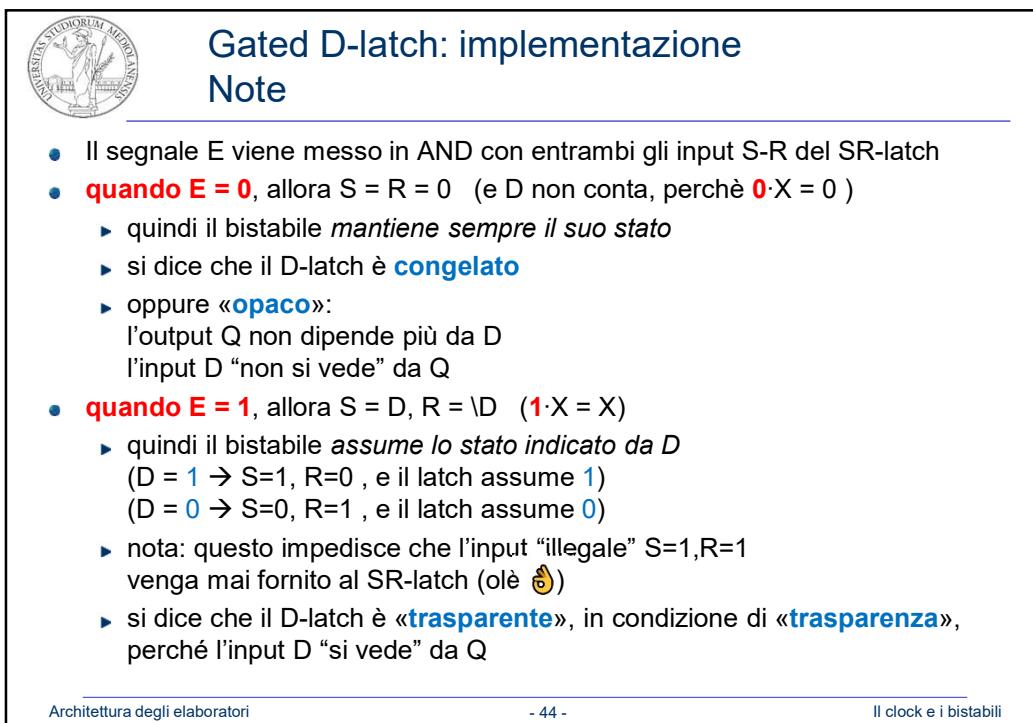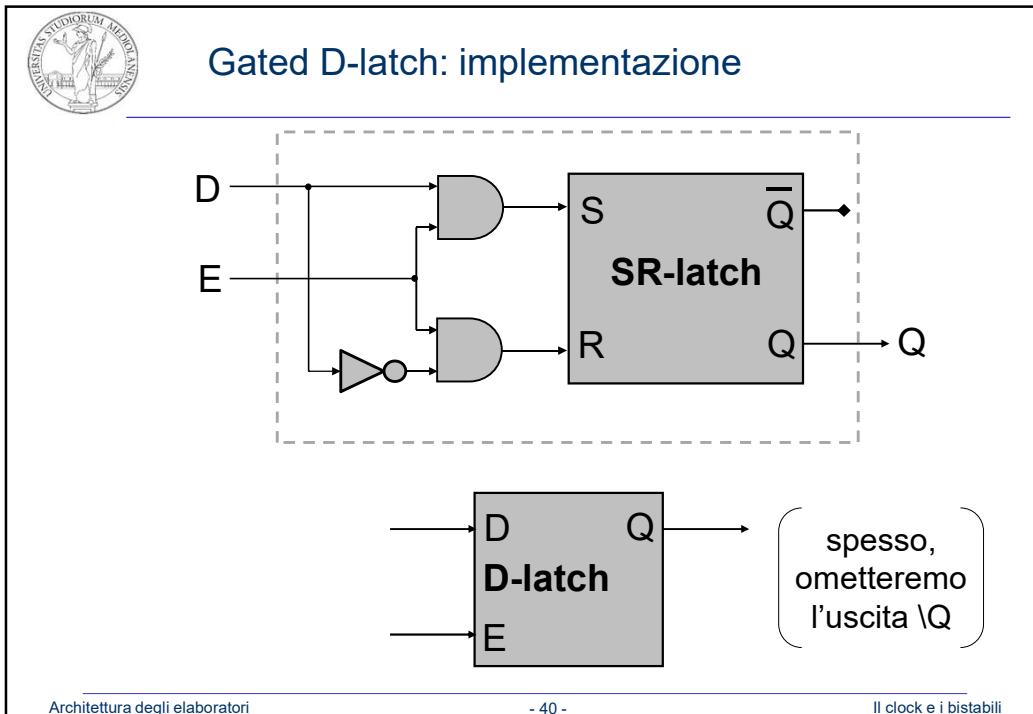

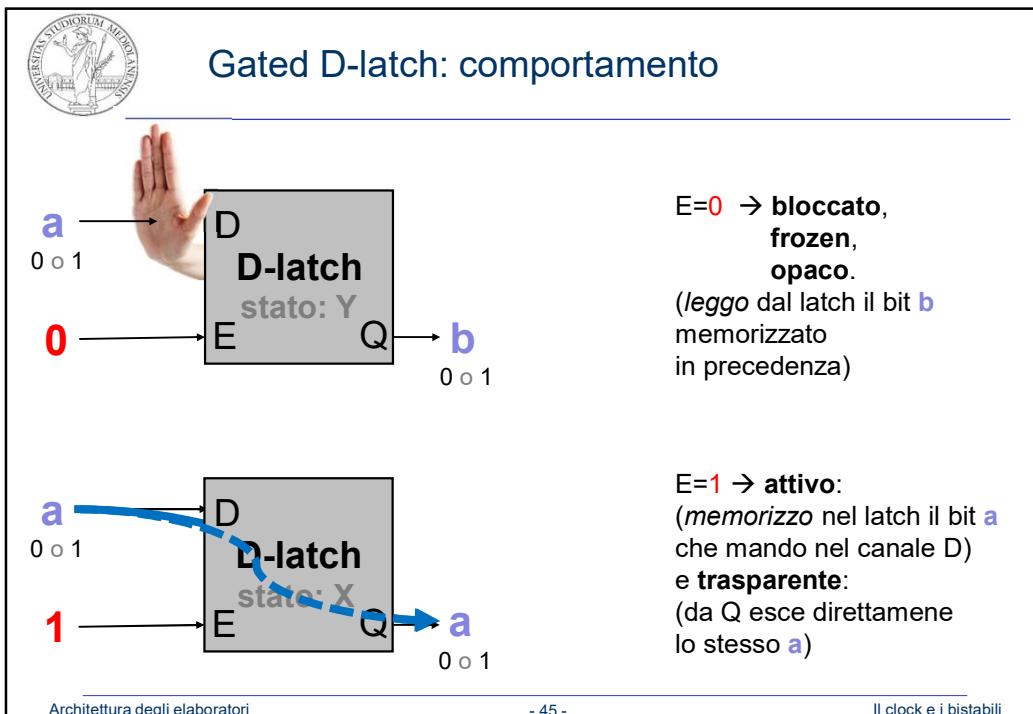

45

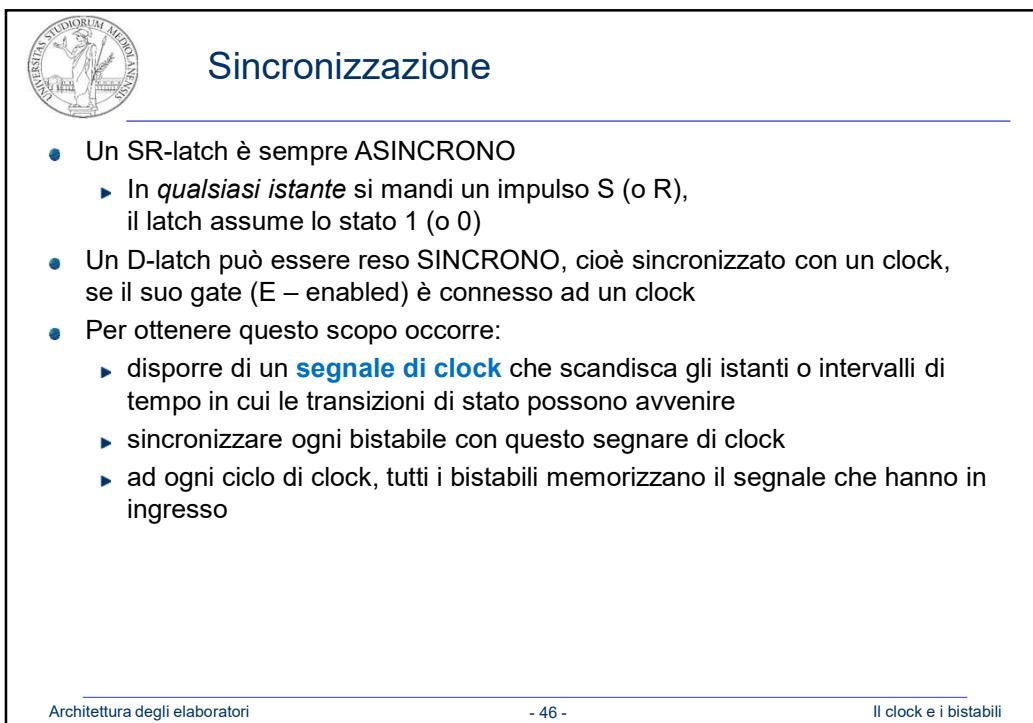


46




Il clock

- Il **clock** è dispositivo che produce un semplice segnale binario con andamento **periodico** nel tempo (1 poi 0 poi 1 poi 0...)
 - ▶ il segnale viene diramato all'intero dell'intero processore
- Come è costruito questo dispositivo al suo interno?
 - ▶ Questa domanda pertiene al *livello dei dispositivi* – non ce ne occupiamo
- Il segnale di clock (o «di temporizzazione») viene usato per scandire il tempo

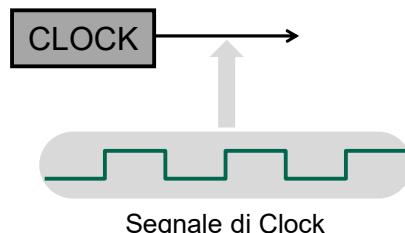

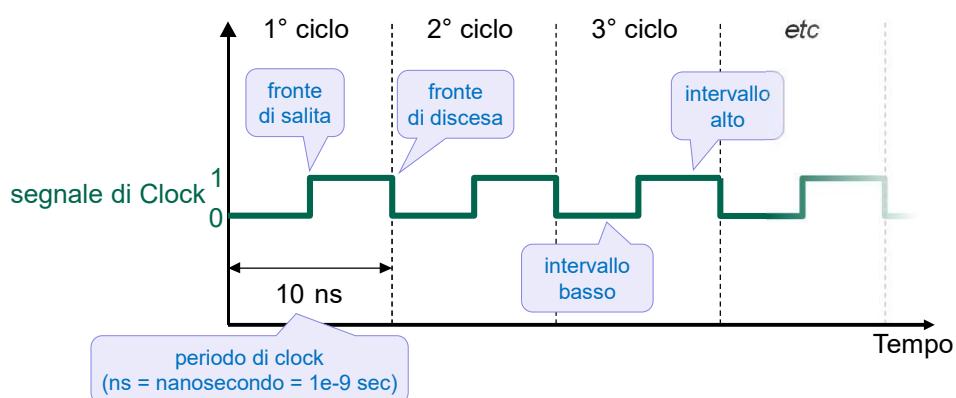Anatomia di un segnale di clock (segnale periodico)



Frequenza di clock = 1 / periodo di clock
Qui: periodo = 1 / 10 ns → Frequenza = 100 MHz



Note terminologiche sul segnale di clock

Convenzioni che adottiamo

- Il **fronte di discesa** del clock è considerato l'ultimo (ed il primo) attimo di ogni ciclo di clock
- Il **fronte di salita** del clock avviene a metà di un ciclo di clock
- Un **ciclo di clock** = intervallo alto + intervallo basso
- L'**intervallo basso** di clock perdura per la prima metà di un ciclo di clock
- L'**intervallo alto** di clock perdura per la seconda metà di un ciclo di clock

Metafora:

- Un **ciclo di clock**: giornata completa di 24 ore, da tramonto a tramonto
- L'**intervallo basso**: notte (12 ore)
- L'**intervallo alto**: giorno (12 ore)
- Il **fronte di salita**: alba (istante)
- Il **fronte di discesa**: tramonto (istante) – fine di una giornata, e inizio della successiva



Frequenze tipiche di clock


Periodo di clock (misura: secondi)			Frequenza di Clock (misura: Hertz = 1 / secondo)		
1 secondo	1 s	10^0 sec	1 Hertz	1 Hz	10^0 Hz
1 millisecondo	1 ms	10^{-3} sec	1 KiloHertz	1 KHz	10^3 Hz
1 micro secondo	1 μ s	10^{-6} sec	1 MegaHertz	1 MHz	10^6 Hz
1 nano secondo	1 ns	10^{-9} sec	1 GigaHertz	1 GHz	10^9 Hz

La **frequenza di clock** di un tipico processore si misura attualmente in qualche GigaHertz (quindi, milioni di cicli di clock al sec)



Bistabile D sincronizzato

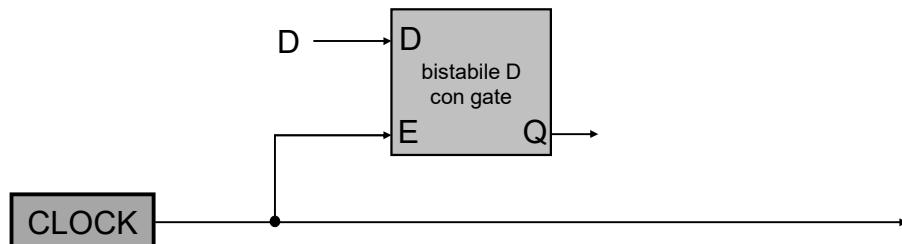- Idea: connettere il clock all'entrata E di un **D latch**





- Ottengo un bistabile **D sincronizzato**: ("sincronizzato"... con il clock)
 - Nell'intervallo basso del clock, il bistabile è **congelato** (l'ingresso D è ignorato)
 - Nell'intervallo alto del clock, il bistabile è **attivo**: l'ingresso D viene memorizzato (bene!) e **trasparente**: l'uscita Q riflette direttamente D (male!)



Sincronizzazione «sul livello»

Questo modo di sincronizzare un bistabile con il clock è detto **sincronizzazione «sul livello»**:

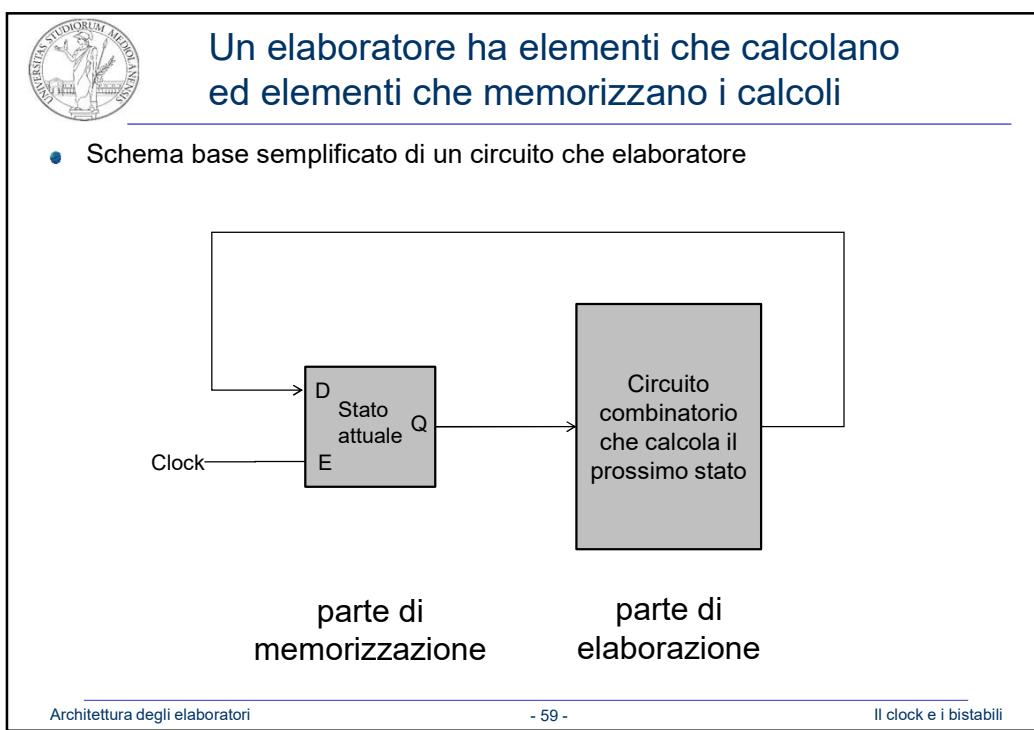 - quando il clock vale 0: (cioè nell'intervallo basso del clock) il bistabili sono congelati.
In questo intervallo, l'output del latch è stabile
- quando il clock vale 1: (cioè nell'intervallo alto del clock) gli ingressi ai vari bistabili dell'architetture sono efficaci
⇒ e anche trasparenti (qui il problema)





Effetti negativi della trasparenza


Struttura generale di un elaboratore

- Un insieme di bistabili memorizza lo stato attuale dell'elaboratore (un bit per ogni bistabile), e lo rende disponibile all'elaborazione.
- Un insieme di circuiti combinatori come la ALU calcola un passo della computazione:
prendono in input lo **stato attuale** (il segnale che proviene dalle uscite Q dei bistabili), e producono in output lo **stato successivo**, (che è rimandato alle entrate D dei bistabili, per essere memorizzato)
- ad ogni ciclo di clock, viene effettuato un passo di computazione:
 1. Elaborazione:
i circuiti combinatori elaborano il nuovo stato
 - Memorizzazione:
i bistabili memorizzano il nuovo stato prodotto dai circuiti combinatori



Il problema della trasparenza

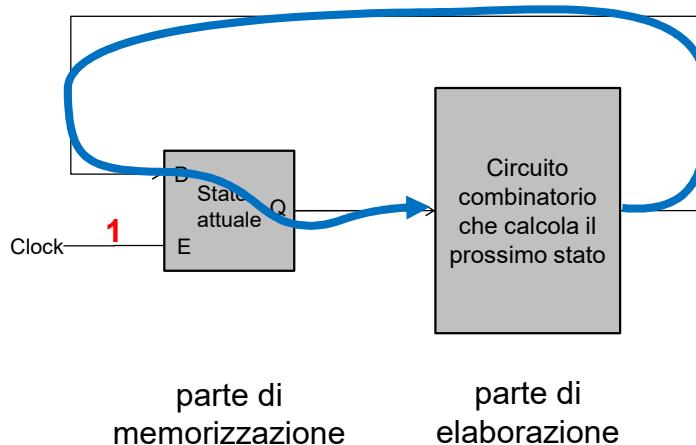- Durante l'**intervallo alto**, i bistabili sincronizzati sul livello sono trasparenti e il circuito combinatorio è messo come in diretto contatto coi suoi stessi output





Effetti negativi della trasparenza 2/3

Il problema indotto dalla trasparenza è:

- Quando i bistabili sono in stato di trasparenza,
(cioè per metà del ciclo di clock)
la parte combinatoria dell'elaboratore (ad esempio, la ALU)
ha in pratica i propri output
collegati direttamente ai propri input.
- Soltanto quando il clock vale 0
(cioè solo per l'altra metà del ciclo di clock),
i bistabili sono congelati / non trasparenti,
e i circuiti combinatori hanno gli input costanti,
mentre se i loro output variano fino ad arrivare alla configurazione finale
(per quegli input)



Effetti negativi della trasparenza 3/3

Quindi, se i bistabili sono «sincronizzati sul livello»:

- **Intervallo basso del clock:**
i bistabili sono bloccati,
e forniscono un input stabile al circuito di elaborazione (combinatorio).
Il circuito combinatorio può quindi procedere ad elaborare i propri output,
avendo i propri input tenuti ad un valore costante.
- **Intervallo alto del clock:**
si memorizza l'elaborazione prodotta dai circuiti combinatori (ok!),
ma poi i bistabili permangono in stato di trasparenza per un intero mezzo ciclo.
In questo intervallo, il circuito combinatori è in pratica connesso in input ai
propri stessi output, e non procedere davvero con l'elaborazione.

Totale: LA META' DEL TEMPO E' INUTILIZZABILE ai fini dell'elaborazione!

Certamente, è necessario che ci sia un momento in cui il risultato attuale della computazione viene immagazzinato; questo dovrebbe però essere il più breve possibile; idealmente, un istante.

Ci serve una modalità diversa di sincronizzazione.



Sincronizzazione «sul fronte»

In un bistabile **sincronizzato «sul fronte»**:

- gli ingressi sono efficaci solo nell'**istante** in cui il clock passa da 1 a 0
 - ▶ cioè al *fronte di discesa del clock*
 - ▶ l'istante che consideriamo la fine (e l'inizio) di ogni ciclo di clock
 - ▶ (variante possibile: oppure quello di salita, quando il clock passa da 0 a 1)
- in **entrambi** gli intervalli alto e basso del clock il bistabile è congelato!
 - ▶ il bistabile non è *mai* in condizione di trasparenza
 - ▶ dunque l'uscita del bistabile può commutare solo (poco dopo a) il fronte in discesa del clock
 - ▶ l'uscita del bistabile resta invariata per tutta la durata del ciclo di clock (eccettuando il brevissimo tempo di commutazione del bistabile, che avviene all'inizio del clock)



Il Flip-Flop

FL1P-FL0P

- Un bistabile *sincronizzato sul fronte* è detto «**Flip-Flop**»
- Il flip-flop è l'unità standard per la memorizzazione di un bit in un computer
 - ▶ ad esempio: un registro da 16 bit = 16 flip-flop
- Nota: tutti i bit di memoria sono flip-flop ... sincronizzati con il clock
 - ▶ lo stesso segnale di clock propagato su ciascuno!
- Vediamo ora come realizzare un flip-flop
- Avvertenza: in alcuni contesti (specialmente in passato), si chiama “Flip-Flop” qualsiasi bistabile, anche un D-latch o un SR-latch



Durata dell'intervallo di clock: una nota

- Il periodo di clock deve comunque durare abbastanza da consentire ai *tutti* i circuiti combinatori usati (che agiscono da una memorizzazione all'altra) di produrre il loro output definitivo (e presentarlo ai bistabili per la memorizzazione successiva)
 - ▶ se il tempo di commutazione eccede il periodo di clock, nei bistabili memorizzerebbero l'output delle reti combinatorie non ancora definitivo e quindi errato sbagliato: disastro.
- In pratica, occorre stimare attentamente la durata del tempo di commutazione dei circuiti combinatori e accertarsi che il clock abbia un periodo maggiore in ogni caso
 - ▶ Quindi: circuiti combinatori *più lenti* necessitano una frequenza del clock *minore*
 - ▶ L'obiettivo pratico di realizzare circuiti combinatori maggiormente veloci è proprio quello di consentire una maggiore frequenza di clock



Overclocking e Underclocking

- **L'overclocking** di un processore:
aumento della frequenza del clock
al di sopra di quanto inizialmente previsto dai suoi progettatori
 - ▶ può avere conseguenze disastrose!
 - ▶ I circuiti combinatori potrebbero non aver più il tempo sufficiente a produrre i segnali definitivi da memorizzare
- **Underclocking, o downclocking:**
diminuzione della frequenza di clock
 - ▶ può essere utile: il computer va ad un ritmo più lento, ma consuma meno
 - ▶ Ricorda: i gate logici CMOS consumano (quasi) solo quando cambia il loro input (e quindi output)
 - ▶ Durante l'ultima parte del circuito di clock, i segnali sono invariati
- Esempio: molti laptop sono progettati in modo da entrare in modalità di downclocking quando la batteria residua è bassa e non è disponibile l'alimentazione di corrente




Implementare il sincronismo sul fronte I flip-flop “master-slave”

- I flip-flop cosiddetti “master-slave” (o a “memoria ausiliaria”) sono i più usati per realizzare il sincronismo sul fronte
 - rappresentano un ottimo compromesso tra complessità, costo e robustezza.




Flip-flop master-slave: schema

 

- Due *bistabili D con gate*, in cascata, sincronizzati su livello alto e basso risp.; l’insieme dei due non si trova mai in condizione di trasparenza!



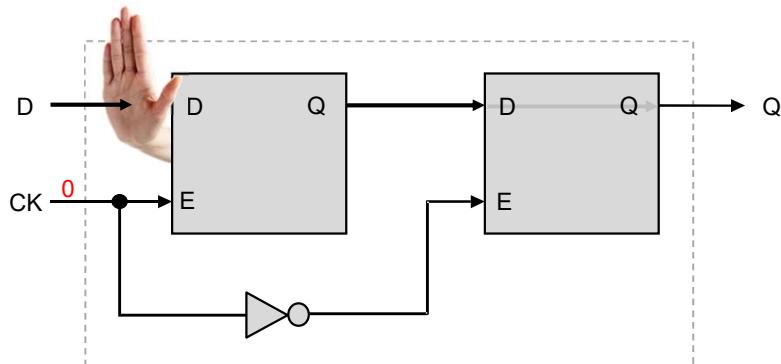
Flip-flop master-slave
nell'intervallo basso (1° metà del ciclo)



non trasparente



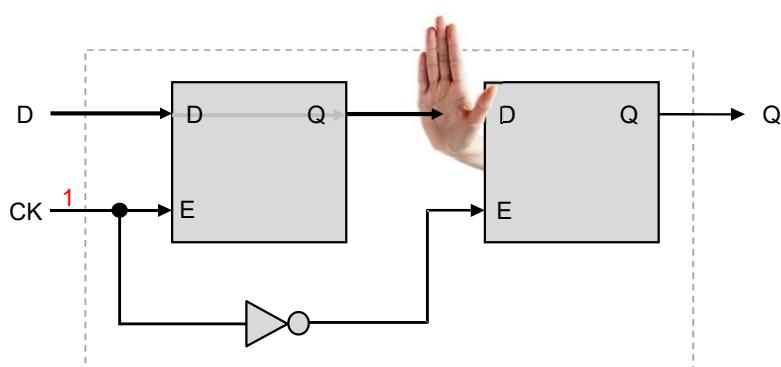Flip-flop master-slave
nell'intervallo alto (2° metà del ciclo)



non trasparente



Il Flip-Flop master/slave non è trasparente

- Il flip-flop, nel suo complesso, non è mai in stato di trasparenza:
 - ▶ nell'intervallo basso, il D-latch master è bloccato
 - ▶ nell'intervallo alto, il D-latch slave è bloccato
 - ▶ esattamente uno dei due è sempre bloccato
 - ▶ l'input del Flip-Flop non è mai propagato direttamente fino all'output

- Nota: a rigor di termini, i due latch sono entrambi bloccati per un brevissimo intervallo di tempo al fronte di discesa del clock, e entrambi sbloccati per un brevissimo intervallo di tempo al fronte di salita del clock,
(a causa il tempo di commutazione della porta NOT),
ma non è mai in stato di doppia trasparenza abbastanza a lungo da permettere ad un segnale di propagarsi dall'input all'output del flip-flop



Come il Flip-Flop master/slave implementa la Sicronia sul Fronte (di discesa)

- Quando si passa dall'intervallo alto a quello basso del clock (**fronte in discesa**) il latch master passa da *trasparente* a *bloccato*:
 - ▶ Il segnale che il latch master sta memorizzando *in quel preciso istante*, cioè il valore (0 o 1) presente nel suo input in quel momento, diventa il suo stato definitivo del master per l'intero il ciclo basso del clock
 - ▶ quello stesso segnale arriva (quasi) subito all'uscita del latch master, e di qui trova la "strada aperta" fino all'uscita dell'intero flip-flop, dato che lo slave è appena entrato in stato di trasparenza (e vi permarrà per tutto il ciclo basso)
 - ▶ Molto presto (dopo un breve tempo di commutazione dei latch) il segnale si sarà dunque propagato anche attraverso lo slave, fino all'uscita del flip-flop
- Se, durante il ciclo di clock che è appena iniziato, si presenterà un valore diverso all'entrata del flip-flop, questo verrà fermato dal master (nella prima metà del ciclo) o dallo slave (nella seconda), e comunque non arriverà all'uscita

Risultato: **il Flip-Flop memorizza il segnale preso nell'istante in cui scatta il fronte di discesa, e lo mantiene stabile in output per l'intero ciclo di clock.**



Detto con una metafora

- Il latch master è un ufficio aperto di "giorno" e chiuso di "notte". Lo slave: viceversa.
- Ad ogni "tramonto", il master chiude improvvisamente il suo "portone d'ingresso".
- Il valore (0 o 1), presente *in quel preciso istante* all'ingresso del master (e quindi del flip-flop), diventa quindi lo stato finale del master, per tutta la notte
- Si propaga (quasi) subito fino all'uscita del master
- Di qui, dato che è ancora notte (è appena iniziata!), quello stesso segnale trova lo slave "aperto" (cioè in stato di trasparenza), e lo attraversa fino all'uscita, raggiungendo quindi l'uscita dell'intero flip-flop
- Quindi, pochissimo dopo il tramonto (giusto dopo il breve tempo di commutazione dei due latch) il segnale avrà percorso tutto il flip-flop dall'entrata all'uscita
- Se, durante quella stessa notte, si presenterà un valore diverso all'entrata del flip-flop, questo verrà fermato dal master, che è chiuso fino all'alba
- Ma all'alba, quando finalmente il master apre i battenti, si troverà ancora bloccato dallo slave, che rimane chiuso tutto il giorno e apre solo al tramonto successivo.

Risultato: **il Flip-Flop memorizza il segnale preso nell'istante del tramonto, lo propaga (quasi) subito all'output, e lo mantiene stabile in output fino al prossimo tramonto**

Architettura degli elaboratori


- 81 -

Il clock e i bistabili

81



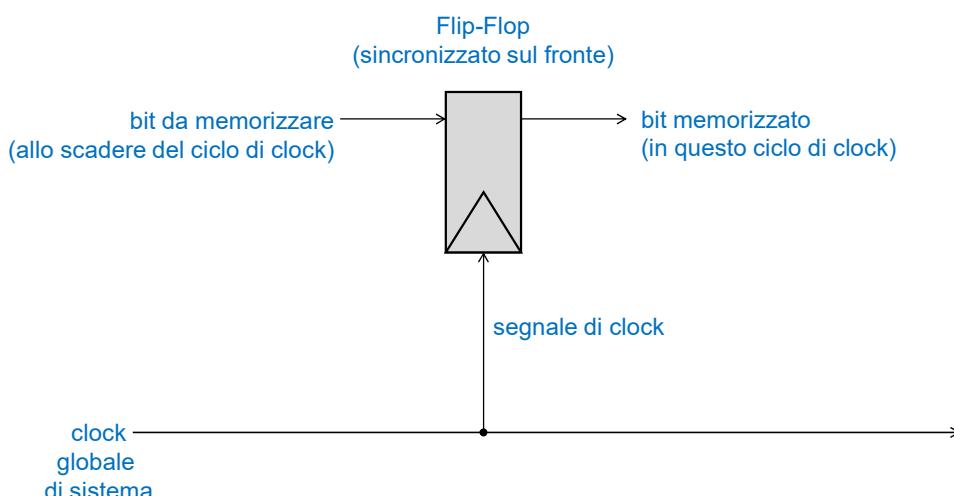Flip-flop: rappresentazione come blocco funzionale




Architettura degli elaboratori


- 83 -

Il clock e i bistabili

83

 

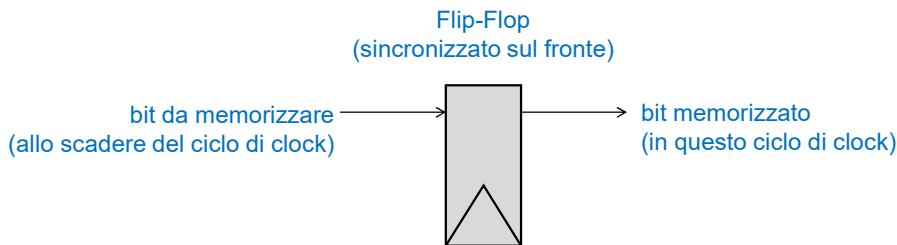Flip-flop: rappresentazione come blocco funzionale



Maggiore astrazione:
spesso, ometteremo il clock e il suo segnale
(che è implicitamente diramato a tutte i blocchi che presentano un triangolo).
Il triangolo significa «input di sincronizzazione connesso al clock globale».



SR-Latch, D-Latch, flip-flop: velocità e costo

- Quanto tempo passa da quando si presenta un input ad un latch (attivo, non bloccato), a quando questo input viene (memorizzato e) presentato alla sua uscita?
 - ▶ Cioè: qual è il *tempo di propagazione* di un latch / flip-flop?
 - ▶ Per rispondere, basta osservare quante porte debbano essere attraversate.
 - ▶ Se (semplificando) il tempo di propagazione di ogni porta (AND, NOR, ...) è τ , allora:
 - Latch SR, tempo di propagazione basso: 2τ
 - Latch D, di propagazione più elevato: 3τ
 - Flip-flop, ancora più elevato: 6τ
- Quanto sono cari da realizzare questi circuiti?
 - ▶ Per rispondere in modo approssimativo, basta contare le porte logiche utilizzate (ma le NOT possiamo non contare).
 - ▶ Semplificando:
 - Un SR-latch: 2 porte
 - Un D-latch: 4 porte
 - Un flip-flop: 8 porte

Conclusione: i flip-flop sono bit «di lusso»: più cari e più lenti rispetto ad altri semplici latch



Riassumendo: questi circuiti hanno *uno stato*.
Memorizzano 1 oppure 0. Ma...

- Latch SR
 - ▶ **Asincrono**
 - ▶ Ottimo per comunicazione fra periferiche e unità centrali
 - ▶ Non adatto per memorizzare l'esito di una computazione
(è sempre «in ascolto»,
memorizzerebbe anche i risultati intermedi e temporanei)
- Latch D
 - ▶ **Sincronizzato sul livello**
 - ▶ Problema della trasparenza
(è trasparente per tutto l'intervallo alto del clock)
- Flip-Flop
 - ▶ **Sincronizzato sul fronte**
 - ▶ Non ha il problema della trasparenza
 - ▶ Il nostro modo standard di realizzare «un bit di memoria»

88



Domande ed esercizi

- Prova a disegnare il diagramma temporale di un SR-latch che, inizialmente in stato 0, riceva un breve impulso $S = 1$.
Includi tutti i canali (ingresso, uscita, retroazioni etc – sono 4 in tutto).
Ricorda di considerare il tempo di commutazione delle porte.
Riporta anche i rapporti di causa-effetto fra i fronti
- Se il mio circuito combinatorio richiede un tempo di calcolo di 0.3 nanosecondi, quale di queste frequenze di clock posso adottare (usando flip-flop per memorizzare il suo output)?
 - ▶ 10 MHz
 - ▶ 200 MHz
 - ▶ 2 GHz
 - ▶ 4 GHz

89