



Lezione 10:

# Banco dei registri e datapath


(parte A)

Marco Tarini

1



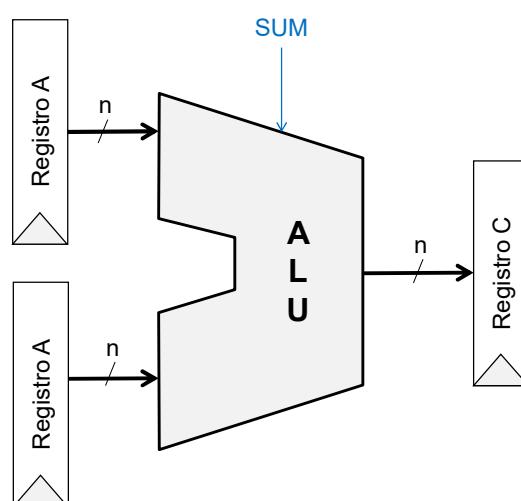Idea: momorizzare il risultato di una  
computazione della ALU su dei registri



2




## Register File

- Il **register file** è un blocco funzionale essenziale dei processori (CPU)
- E' costituito da un piccolo insieme di registri (per es, 16, 32, o 64) che contengono i dati su cui il programma in esecuzione sta lavorando
  - ▶ sono gli operandi e i risultati (di tipo intero, o float, etc) delle istruzioni aritmetico-logiche eseguite del processore
  - ▶ cioè gli input e l'output dei conti eseguiti dalla ALU
  - ▶ la ALU è fisicamente collegata, in input e in output a questo Register File
- **Sintassi:** qui, ci riferiremo agli  $m$  registri, numerati da 0 a  $m - 1$ , come
  - ▶  $\text{reg}[0], \text{reg}[1], \text{reg}[2] \dots \text{reg}[m-1]$   
oppure
  - ▶  $R0, R1, R2 \dots$   
oppure
  - ▶  $\$0, \$1, \$2 \dots$  (adottando una sintassi spesso usata per i registri)



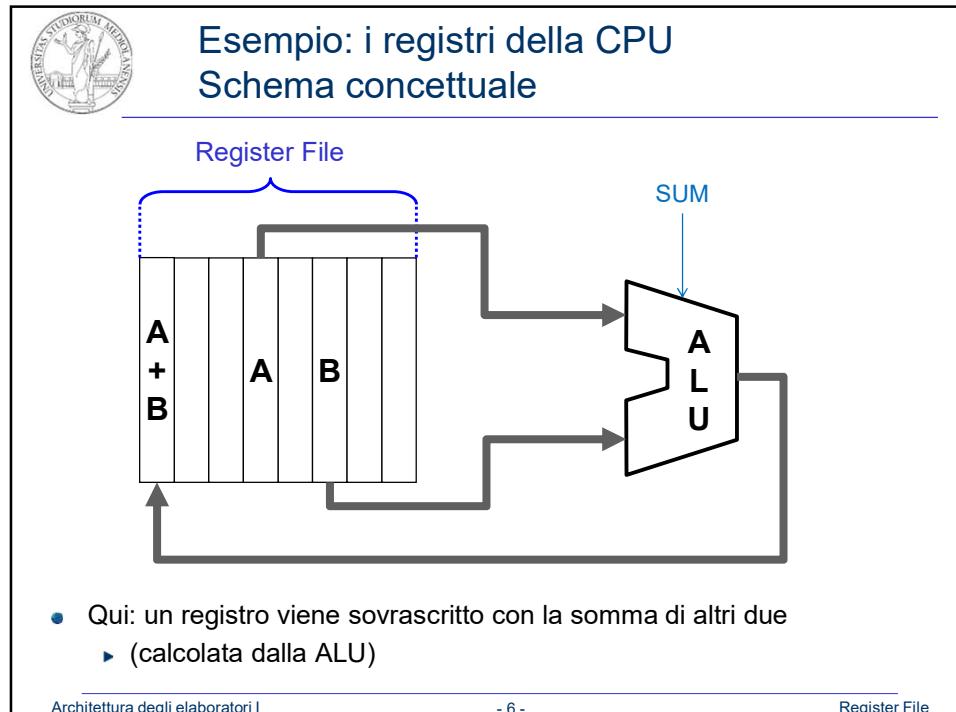
## Banco di registri (Register File)


- In un elaboratore, è utile avere a disposizione un certo numero di registri paralleli, tutti aventi le stesse dimensioni e le stesse funzioni, da usare intercambiabilmente durante l'elaborazione.
- Questa idea è implementata dal **Banco dei registri**
  - ▶ Eng: **Register File**
  - ▶ (nota linguistica: «File» nel senso di «filiera», «fila»:  
I «file» di un File System non centra nulla)
- Un Banco di registri  $M \times N$  è composto da
  - ▶ un insieme di  $M$  registri da  $N$  bit
  - ▶ i circuiti di controllo, per accedervi in lettura e scritturaEd è provvisto di
  - ▶ 1 (o più) canali di ingresso  
per immettere i valori da memorizzare in uno dei registri
  - ▶ 1 (o più) canali di uscita  
che espongono i valori attualmente memorizzati in uno dei registri




6

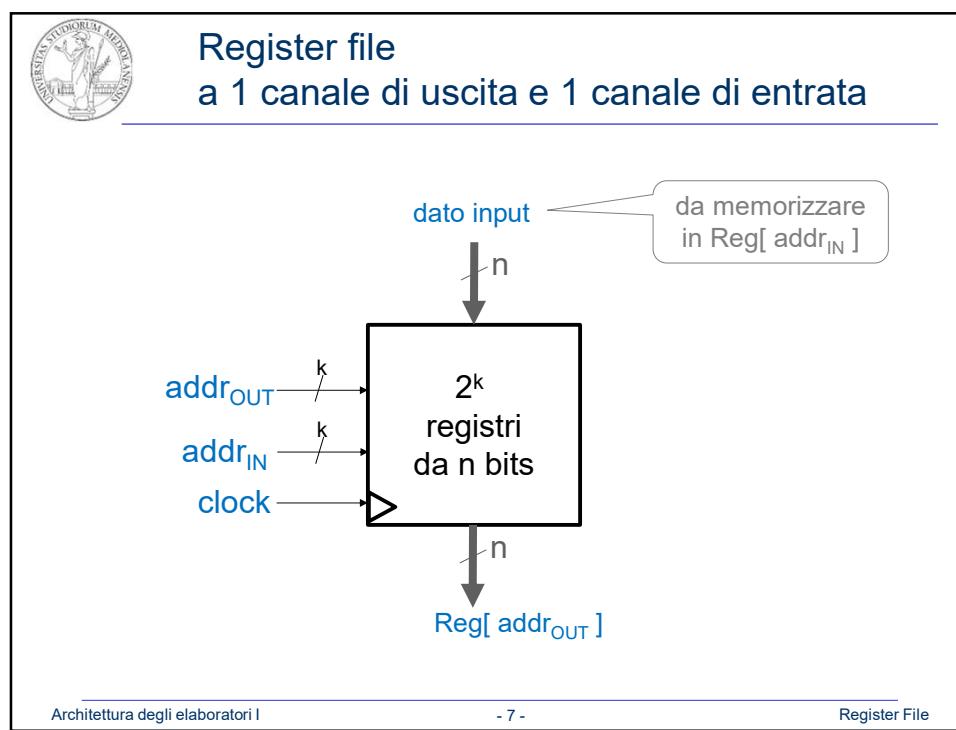


7

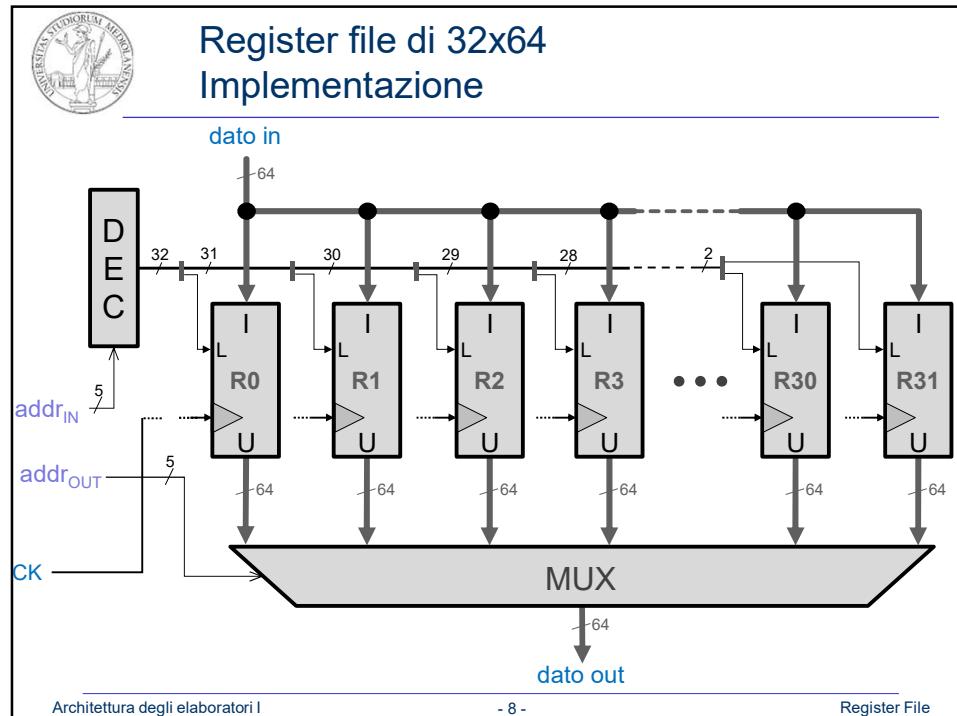


8

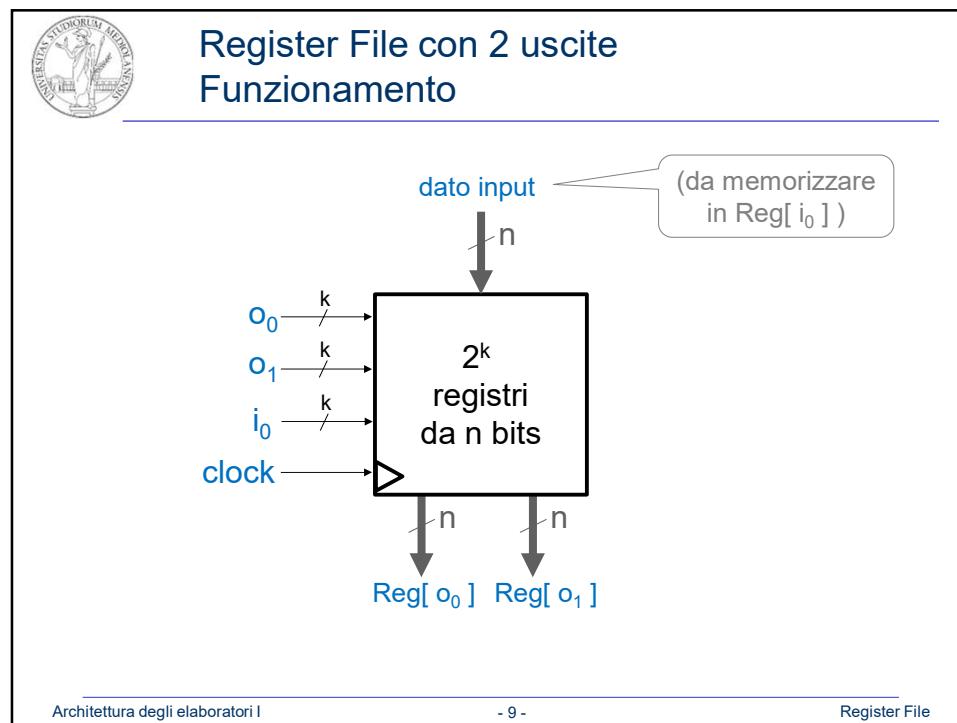

9

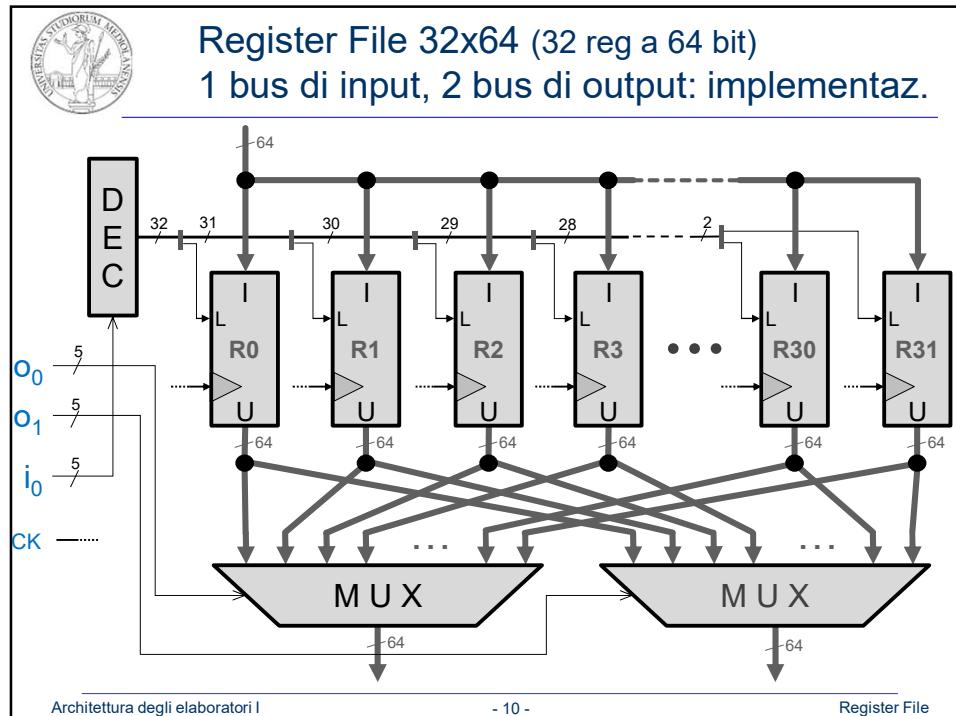

10

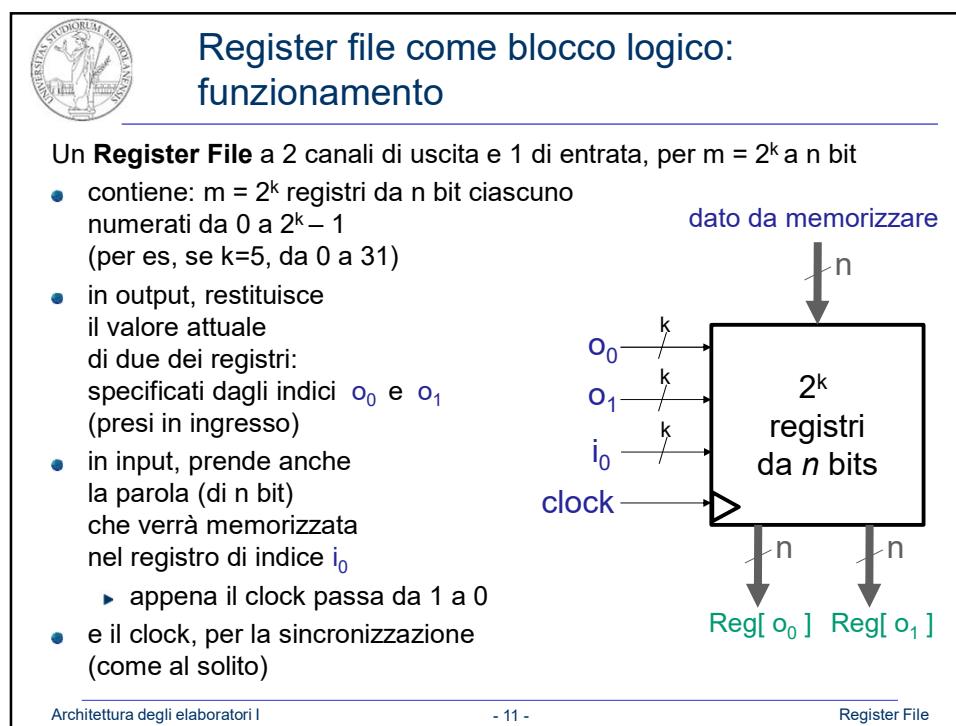

11



## Register File: note sulle dimensioni

---

- Nella nostra implementazione, per  $m$  registri a  $n$  bit, ci vogliono:
  - ▶  $k = \lceil \log_2 m \rceil$  bit di input per ciascun indice
  - ▶ due MUX a  $m$  ingressi
  - ▶  $m$  branching del dato in input (e un DEC da  $k$  a  $m$  bit)
  - ▶  $m$  registri paralleli, con comando di caricamento (L)
  - ▶ (quindi ben  $m \times n$  Flip-Flop  $\oplus$ )
  - ▶ **3k bit nelle istruzioni in linguaggio macchina binario** necessari solo per specificare i tre indici dei registri
- Dimensioni tipiche:
  - ▶  $n$  è la dimensione della «parola» (un *word*) dell'architettura.  
Macchine «a 32 bit»:  $n = 32$   
Macchine «a 64 bit»:  $n = 64$
  - ▶  $m$  in quasi tutte le architetture reali è piccolo (es da 8 a 64)
  - ▶ valore molto popolare:  $m = 32$  ( $k = 5$ )
  - ▶  $m$  piccolo = Istruzioni Corte ☺ + Register File piccolo ☺

Architettura degli elaboratori I
- 12 -
Register File

12



## Uso di un Register File esempio

---


$00100$   
**4**  
 $01100$   
**12**  
 $01001$   
**9**

$32$   
 $32$   
 $32$   
 $32$


**Reg[9] ← Reg[4] + Reg[12]**

Architettura degli elaboratori I
- 13 -
Register File

13

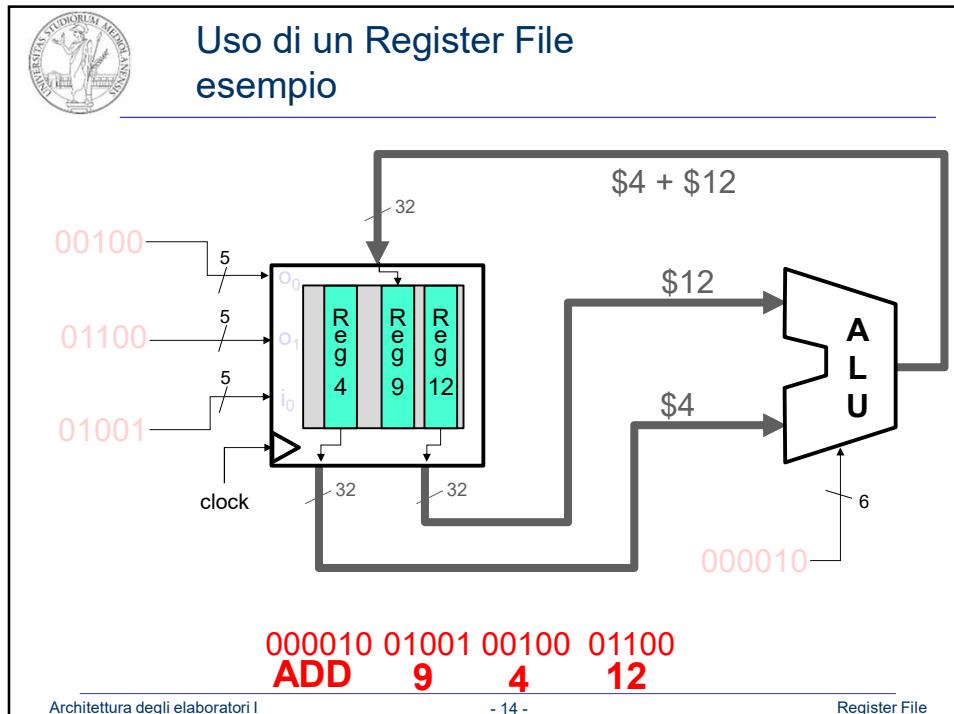

14

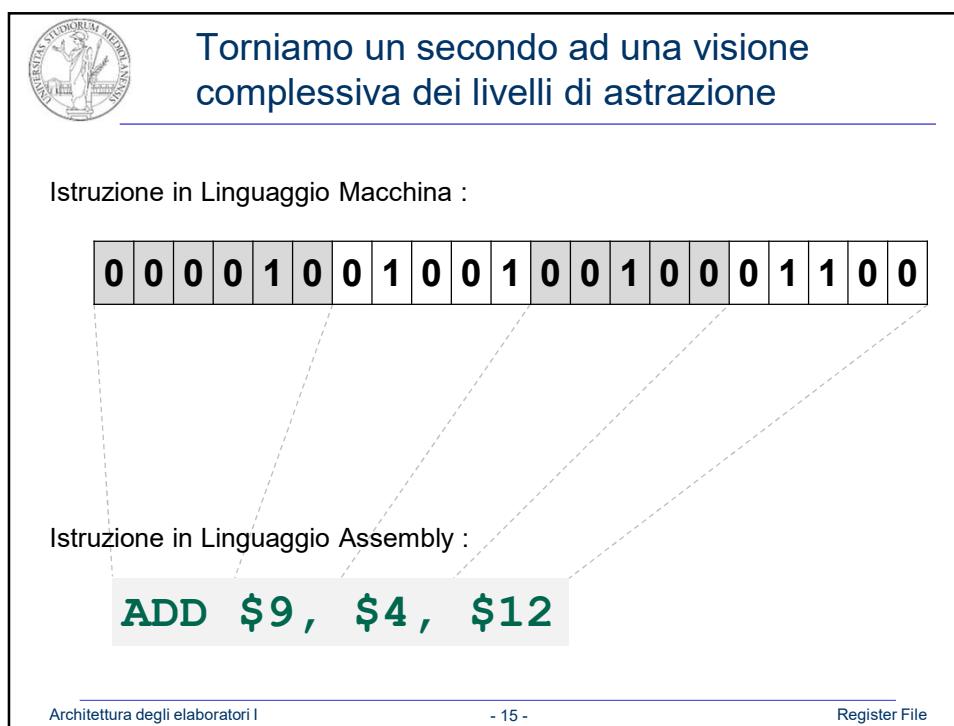

15



## Note sulla sintassi del linguaggio assembly

- L'istruzione in linguaggio macchina segue una sintassi di un linguaggio macchina inventato per la mini architettura vista, proposta come esercizio
- L'istruzione assembly vista (e le successive) seguono la sintassi di un reale linguaggio assembly: il **MIPS-32**
- Note su questa sintassi:
  - ▶ Le virgolette (che separano gli operandi) sono optionali
  - ▶ I registri sono identificati da \$ seguito da un numero da 0 a 31
  - ▶ Il registro è quello dove viene memorizzato il risultato
  - ▶ I due registri seguenti sono gli operatori dell'operazione
  - ▶ L'operazione aritmetica o logica è identificata da un codice mnemonico di qualche lettera

(come ADD, SUB, MUL, DIV, AND, OR, ...)

Cioè "facile da ricordare" ...  
be', rispetto a «000010»


Bit-a-bit  
(in inglese: bit-wise)

Architettura degli elaboratori I

- 16 -

Register File

16

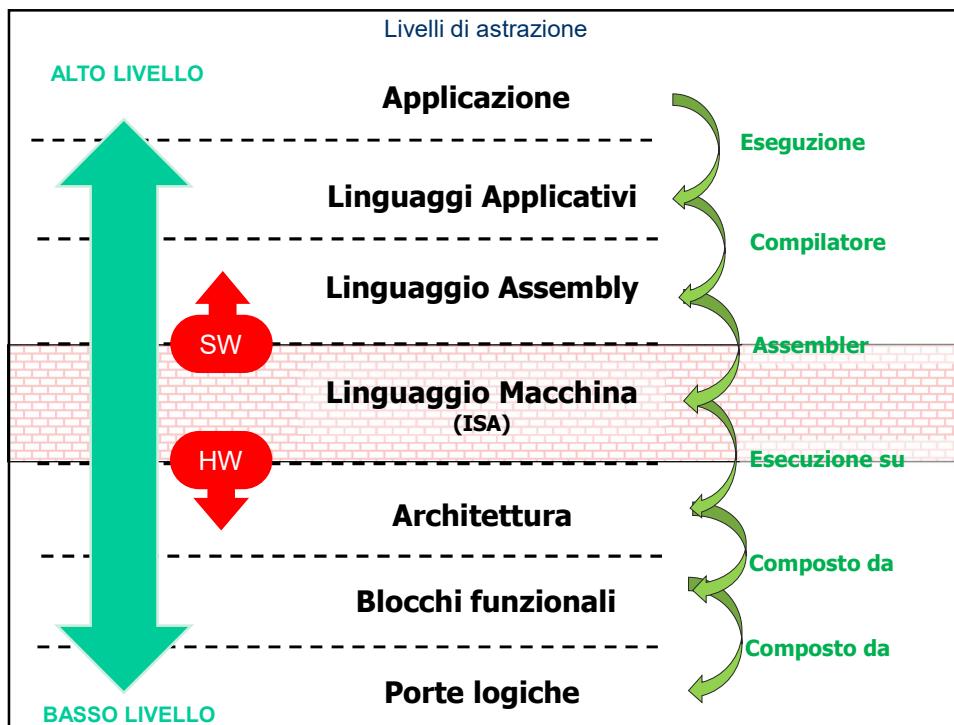

17

 **Programmabilità**

- Il circuito di questo esempio sta eseguendo istruzioni del tipo:  
«somma i registri R4 e R12 e metti il risultato in R9»
- cioè «  $R9 = R4 + R12$  »
- in un *Linguaggio Macchina*, questo comando può apparire come:

0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

codice per  
l'operazione  
«ADD»  
(da mandare  
alla ALU  
come OP-code)

«9», indice  
del registro  
di destinazione  
(da mandare  
al Register File  
come  $i_0$ )

«4», indice  
del primo  
operando  
(da mandare  
al Register File  
come  $o_0$ )

«12», indice  
del secondo  
operando  
(da mandare  
al Register File  
come  $o_1$ )

- in un *Linguaggio Assembly*, questo comando può apparire come

ADD \$9, \$4, \$12

 **Collegamento con linguaggi a  
più alto livello di astrazione**

- In un linguaggio ad alto livello (es. C o Java) scriveremo:


```
int tot_animali, n_mucche, n_pecore;
... /* altro codice */
tot_animali = n_mucche + n_pecore;
```

- Il compilatore potrebbe (per es) decidere che le variabili con gli identificatori «tot\_animali», «n\_mucche», «n\_pecore» vadano memorizzati nei registri n. 10, 11, e 12 rispettivamente, e tradurre il comando di assegnamento come:


ADD \$10, \$11, \$12

che in un linguaggio macchina binario diventa (per es):

0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

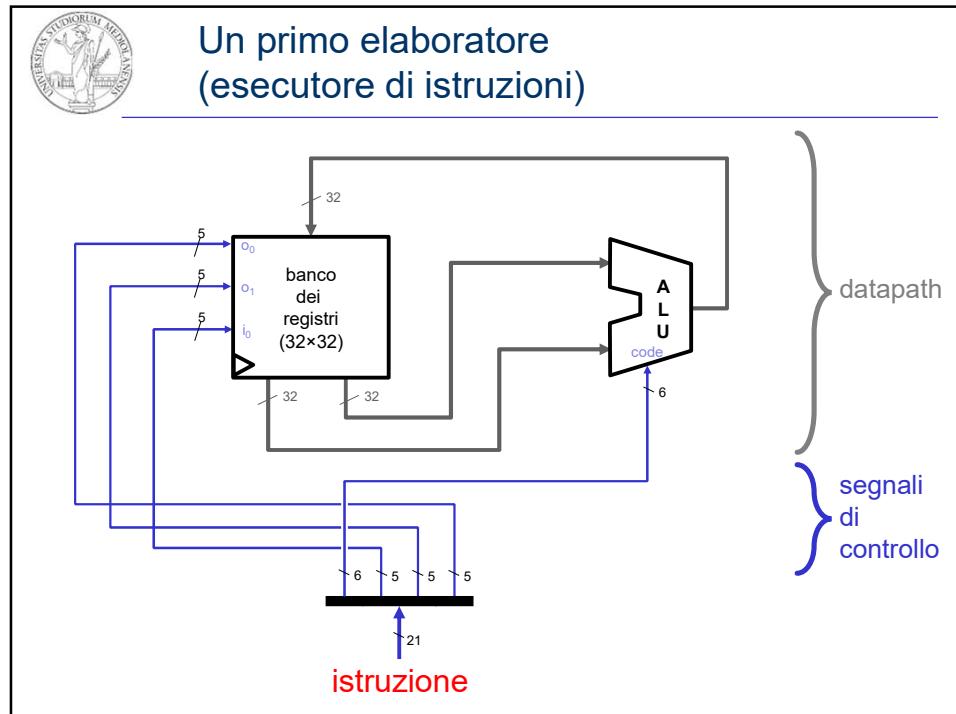

20

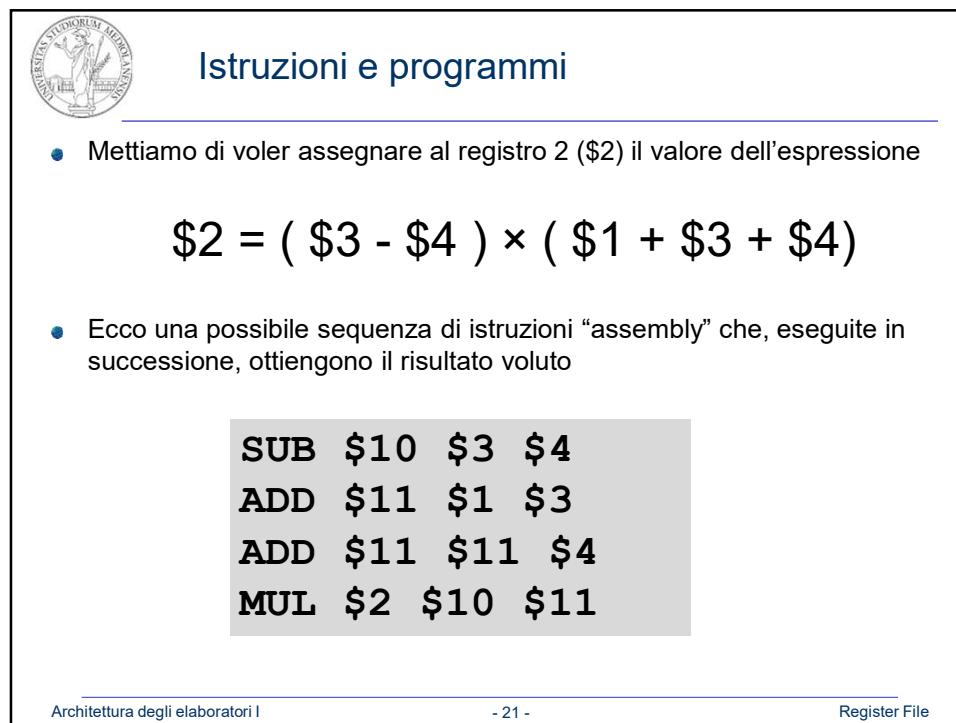

21



## Istruzioni e programmi: note

- Abbiamo avuto bisogno di registri addizionali per calcolare le *espressioni intermedie* come ( $\$3 - \$4$ ) e ( $\$1 + \$3 + \$4$ )
- L'espressione ( $\$1 + \$3 + \$4$ ) a sua volta va calcolata in due passi: comando  $\$1$  a  $\$3$ , e poi il risultato a  $\$4$  (questo perché la nostra ALU è solo capace di eseguire operazioni fra DUE operandi)
- Scelta arbitraria: nella nostra soluzione abbiamo usato i registri  $\$10$  e  $\$11$  per memorizzare le espressioni intermedie
- Quello che abbiamo ottenuto è un primo “**programma**” in **assembly**, cioè una **sequenza** di istruzioni assembly (da eseguire in successione)
  - ▶ di appena 4 istruzioni
- Una volta convertite in **linguaggio macchina** (task dell' **assembler**, che è a sua volta un software) queste istruzioni sono, singolarmente, eseguibili direttamente dal circuito che abbiamo visto
  - ▶ Linguaggio macchina = linguaggio binario («fatto di 0 e 1») di comandi eseguibili su una specifica macchina (come il circuito visto)



## Il datapath: note sul funzionamento e sulla durata del ciclo di clock

- Fino a che il ciclo di clock non finisce (con un fronte in discesa):
    - ▶ il Register File manda gli operandi in uscita;
    - ▶ la ALU trova questi operandi nei propri ingresso;
    - ▶ la ALU manda il risultato computato nella propria uscita;
    - ▶ il Register File trova il risultato nel proprio ingresso.
  - Quando avviene il fronte in discesa, il Register File memorizza il risultato nel registro indicato
    - ▶ (nota: agli altri mandiamo  $L=0$  e non si modificano)
  - Alcune conseguenze importanti:
    - ▶ è possibile eseguire comandi del tipo  $R5 \leftarrow R5 + R2$  infatti  $R5$  viene sovrascritto solo alla fine del ciclo di clock. Fino ad allora la ALU vede il vecchio  $R5$  immutato come operando.
    - ▶ Il ciclo di clock deve essere sufficientemente lungo da permettere al segnale di propagarsi dall'output del Register File al suo input, (compreso il computo della ALU)
- Questo mette un limite alla frequenza di clock!

Stesso registro usato sia come operando che come risultato (viene letto e scritto nello stesso ciclo di clock!)



## Verso una CPU (piano del corso)

- Il circuito che abbiamo visto, costituito da un «**datapath**» comandato da un certo insieme di «**segnali di controllo**» (che dipendono dall'istruzione eseguita), può essere considerata una embrionale **CPU** capace di eseguire una data **istruzione** fornитagli in input
- Ha davvero ancora molti limiti!
  - non è in grado di eseguire un **programma**, cioè una sequenza di istruzioni in successione (una per ciclo di clock?)
  - sa eseguire solo istruzioni di un unico tipo: «*operazione aritmetico/logica fra registri*» (come è naturale aspettarsi, esistono molti altri **tipi di istruzione**, che vogliamo supportare *in aggiunta* a quello visto)
  - è in grado di lavorare solo su un insieme minuscolo di dati (il **register bank** contiene solo qualche decina di **word**)
- Vedremo nelle prossime lezioni come superare ciascuno di questi limiti

dipendono dall'istruzione eseguita

Central Processing Unit

codificata in un linguaggio macchina

Architettura degli elaboratori I - 24 - Register File

24



## Esercizio di verifica

- Ipotizza un datapath simile a quello visto ma con:
  - un register bank di 16x32 (quindi, 16 registri da 32 bits)
  - una ALU a 32 bit capace di quattro operazioni fra interi: somma (0), differenza (1), prodotto (2), divisione (3)  
Il numero fra parentesi è il codice
- Ipotizza di avere memorizzato il numero di bambini, ragazzi, e adulti presenti in una stanza nei registri 1, 2, e 3 rispettivamente
  - Scrivi un breve programma in assembly per memorizzare, nel registro 4, la percentuale di minorenni (bambini e ragazzi) sul totale delle persone nella stanza.  
La percentuale è Intesa come arrotondata per difetto.  
(attenzione all'ordine di prodotti e divisioni!  $(8 \times 3)/10 = 2$ , ma  $8 \times (3/10) = 0$ )
  - Immagina il linguaggio macchina per codificare le istruzioni definite per questa architettura (seguendo la traccia vista), e traduci il tuo programma assembly in questo linguaggio macchina (ti stai mettendo nei panni dell'**assembler**)

Architettura degli elaboratori I - 25 - Register File

25