



Università degli Studi di Milano «La Statale»  
Dipartimento di Informatica

## Lezione 12:

# CPU e linguaggio MIPS

## Parte F: la jump register

Marco Tarini


165



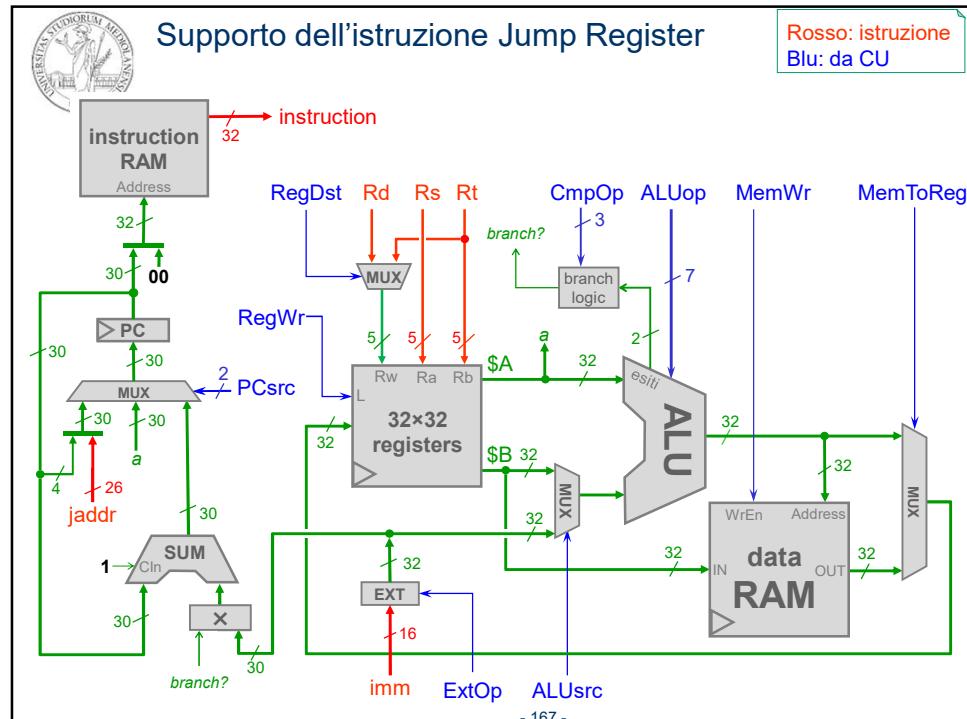
## Un'altra istruzione MIPS : **jump register**

Tradotta in assembly MIPS: **JR \$6**

A parole: « *Salta all'istruzione che sta all'indirizzo contenuto nel Registro 6* »



167

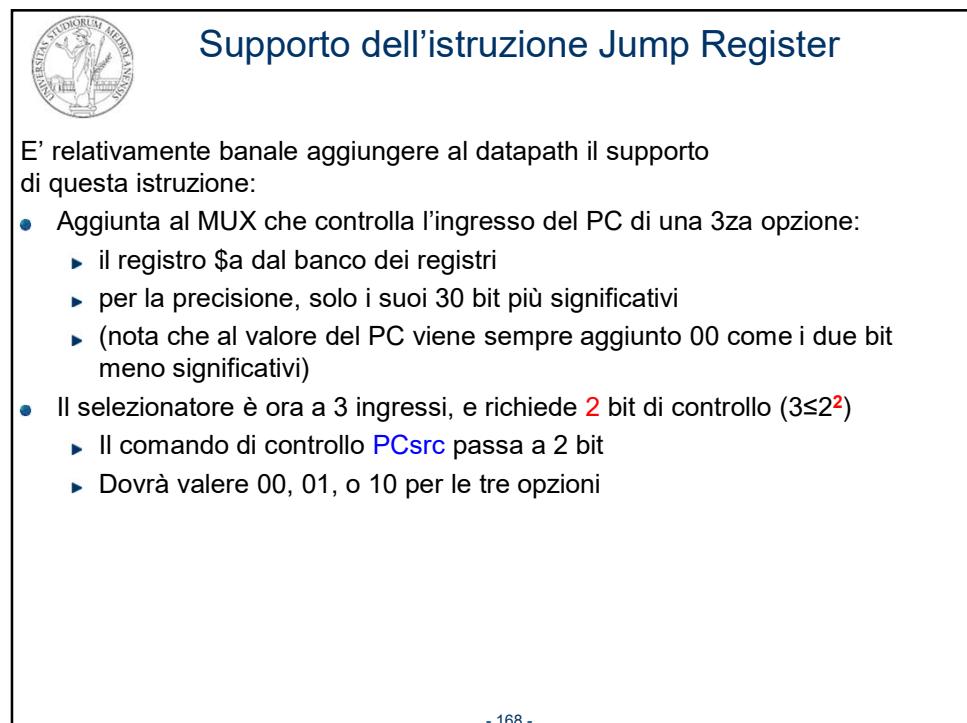

168



## Sommario: i tre tipi di salti (modifica del PC) in MIPS

- **BRANCH**
  - ▶ Salto **condizionato** (biforcazione, bivio)  
(salta «solo se...», altrimenti, passa alla istruzione successiva)
  - ▶ Limite: salto breve (max 32K istruzioni avanti o indietro)
  - ▶ Indirizzo **relativo**  
(destinazione definita come differenza rispetto al PC corrente)
- **JUMP address**
  - ▶ Salto **non condizionato** (salta sempre)
  - ▶ Indirizzo **assoluto**  
(il campo **address** ridefinisce il PC, sovrascrivendo quello corrente)
  - ▶ Limite: salta solo **entro il «blocco»**  
(cioè non può modificare i primi 4 bit del PC)
- **JUMP register**
  - ▶ Salto **non codizionato, assoluto**, niente limiti (1 registro = 32 bit)
  - ▶ Prezzo: bisogna prima approntare un registro con la destinazione

- 169 -

169




## Il datapath è concluso.


- Considereremo il datapath visto fin'ora *concluso*
- Verifichiamo che è ancora in grado di eseguire la prima istruzione che avevamo supportato: *l'operazione aritmetica fra due registri*
  - ▶ Nonostante abbiamo aggiunto il supporto a molti altri tipi di istruzione!
  - ▶ Proveremo ad esempio con una la «sub» (sottrazione)
  - ▶ Quali comandi è necessario che siano mandata dalla Control Unit per eseguirla? Vediamo
- Ricorda: nei disegni, usiamo sempre la convenzione che nei MUX i canali ingressi sono numerati (partendo da 0)...
  - ▶ ...da sinistra a destra, o
  - ▶ ...da l'alto verso il basso!

- 171 -

171

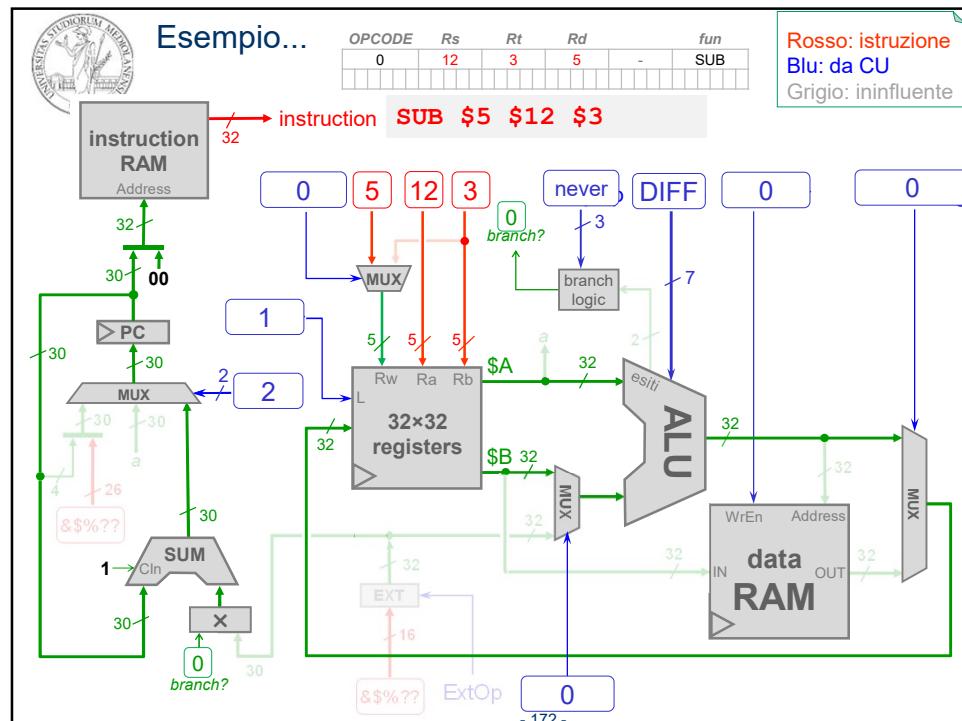

172

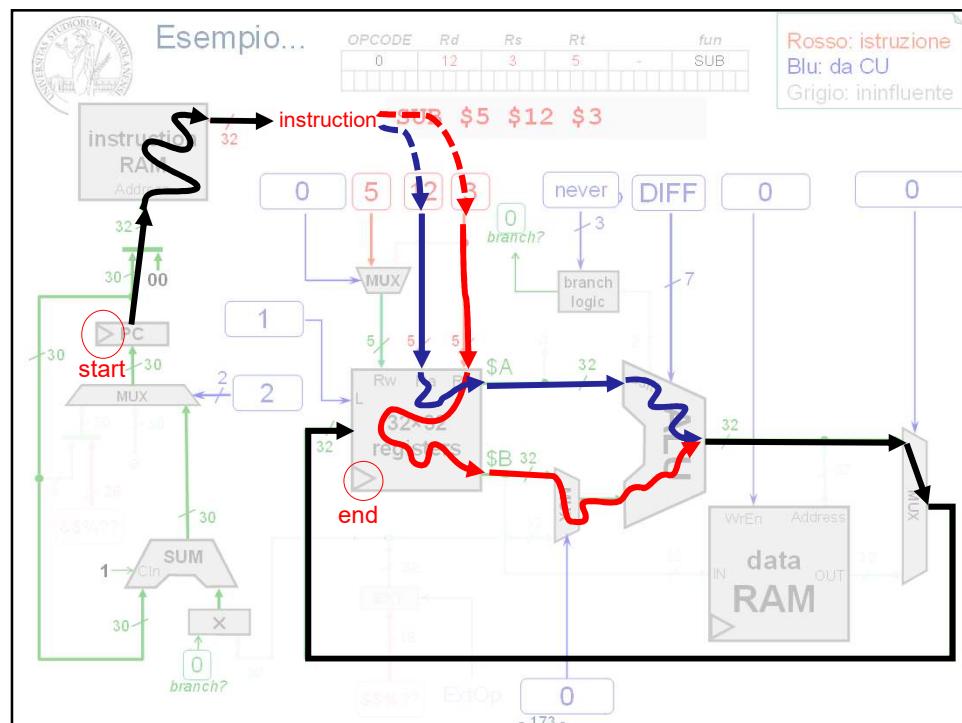

173



## Datapath e durata del ciclo di clock

- Osserva il datapath dopo che hai diramato
  - ▶ l'istruzione (campo per campo)
  - ▶ i comandi dalla CU
- Allo scattare del ciclo di clock (fronte in discesa)...
  - ▶ Il registro PC assume il suo nuovo valore (che attendeva nel suo ingresso)
- Questo determina tutto il resto, in cascata! Cioè:
  - ▶ il valore del PC viene presentato in input (address) alla RAM istruzioni
  - ▶ Questa RAM (dopo il suo tempo di commutazione – la fase di fetch) presenta in uscita l'istruzione corrente
  - ▶ Questa istruzione viene diramata al resto del datapath e in input alla CU
  - ▶ La CU (un circuito) produce i comandi, che sono diramati ai vari componenti ...
  - ▶ Etc... cioè la fase execute (vedi schema)
- Fino a giungere al momento in cui (in questo caso) al banco dei registri viene presentato un nuovo valore da memorizzare
  - ▶ Questi dati vengono memorizzati allo scattare del ciclo di clock successivo,
  - ▶ (guai, se per allora non sono ancora pronti!)
- Il **ciclo di clock** deve durare abbastanza da consentire a tutto il procedimento (quello fra i due ▷) di avvenire fra i 2 fronti in discesa (che delimitano il ciclo di clock)

- 174 -

174



## Esercizio sul datapath


- Determina, nello stesso modo appena visto, i segnali di comando che devono essere prodotti dalla CU, e tutti i valori dei campi dell'istruzione diramati alla ALU, per le seguenti istruzioni:

**SW \$23 12(\$9)**  
**LW \$23 12(\$9)**  
**BEQ \$4 \$9 -20**  
**J 0x1234000**
- Determina, in ciascun caso, quale/i elemento sincrono (▷) deve ricevere il proprio input stabile prima del concludersi del ciclo di clock, da memorizzare
- Accertati anche di saper tradurre i 4 comandi in linguaggio naturale (l'Italiano, per es)


(chi volesse fare questo esercizio con carta e penna può stampare la pagina successiva tante volte quante necessario)

- 175 -

175

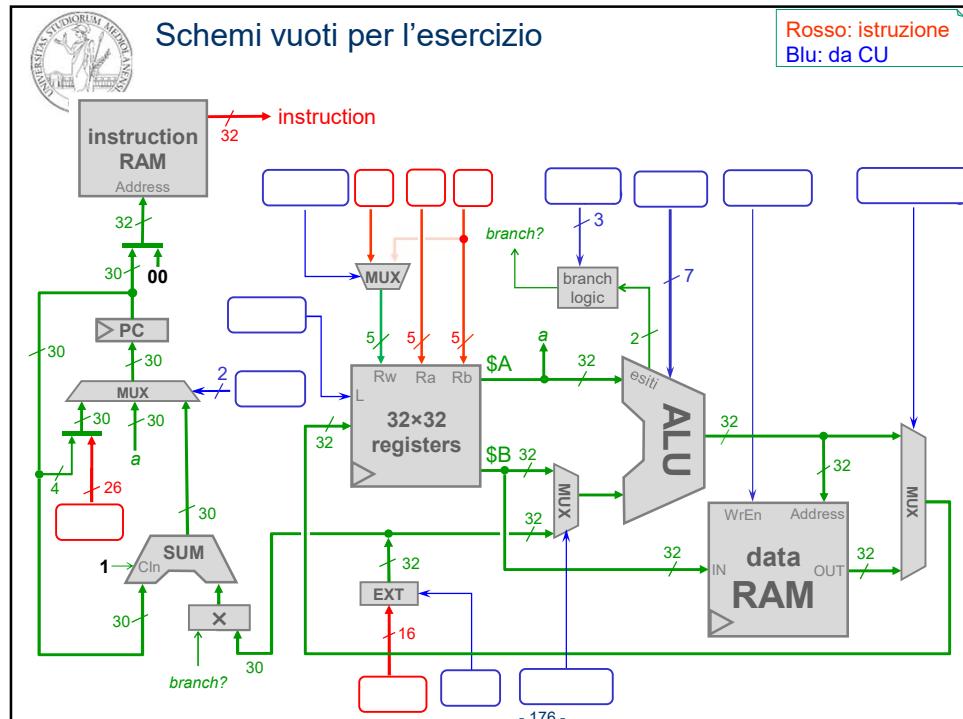

176

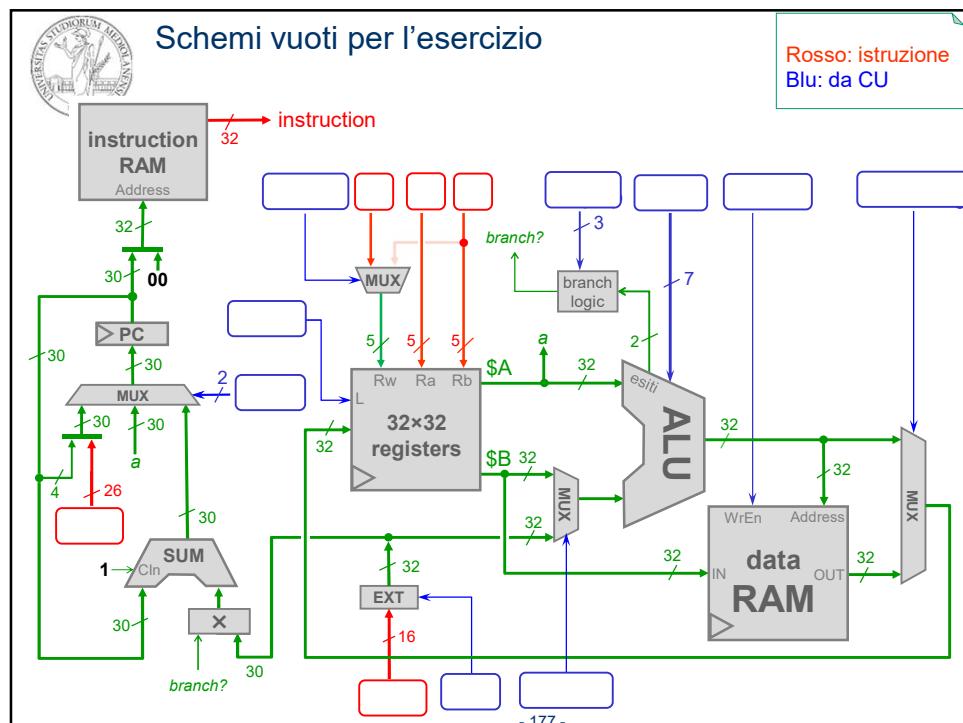

177